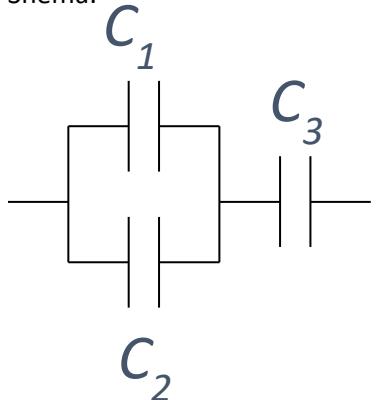


1. Kondenzatori kapaciteta $100 \mu\text{F}$ i $400 \mu\text{F}$ spojeni su paralelno, a kondenzator kapaciteta $200 \mu\text{F}$ s njima u seriju. Koliki je ukupni kapacitet ovako spojenih kondenzatora?

Shema:



Rješenje: $C_{12} = 500 \mu\text{F}$; Ukupno $C = 143 \mu\text{F}$

2. Zadatak 2: Dva kondenzatora kapaciteta 2 nF i 3 nF priključena su na napon 60 V . Koliki su kapaciteti spojeva ako su oni spojeni:

a) serijski

Rješenje

$$C_s = \frac{6}{5} \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

b) paralelno?