

Upute za zadatke:

38. Koristite Thomsonovu formulu. Rezonancija znači da oba kruga imaju istu frekvenciju (ili period).

Prvo izračunate frekvenciju prvog kruga. Tom frekvencijom titra i drugi krug. Zatim thomsonovom formulom dobijete C za drugi krug.  $p=10^{-12}$ ,  $n=10^{-9}$

39. koristite činjenicu da je  $R_L=R_C$ .

$$\omega = 2\pi f$$

40. razlika u fazi je  $\varphi$ . Kada je ona jednaka nuli, tada je krug u rezonanciji pa je  $R_L=R_C$ .

41.  $u = U_m \sin \omega t$ . Uvjet zadatka je da je  $u = U_0$ , što znači da je  $s \sin \omega t = 1$ . Iz toga i iz formule za  $\omega$  računate t.

42. Najmanji otpor je u rezonanciji. Tada ostaje samo  $20 \Omega$  na omskom otporniku. Iz thomsoove formule izvucite frekvenciju.

22.  $u = U_m \sin \omega t$ . – to je standardni zapis za napon

$$u = 100 \sin 20t \text{ - usporedite sa gornjom formulom i vidite koliki je } \omega.$$

Nakon toga odredite  $R_L$

Za b) vrijedi  $i = \frac{u}{Z}$ . Kako je u krugu samo zavojnica, vrijedi da je  $Z = R_L$ .

23. a) slična priča kao i u zadatku 22.  $\omega$  vidimo iz formule za napon.

b)  $I_m = \frac{U_m}{Z} \cdot Z = R_C$

c)  $i = ?$

24. Razlika u fazi je  $\varphi$ . Formula je  $\varphi = \frac{R}{Z}$ . Vrijedi da je  $Z = R_C + R$ . efektivnu vrijednost računate po formuli koju ste zapisali.

25. a) Efektivnu vrijednost struje računate po Ohmovom zakonu iz efektivnog napona i impedancije Z.

26, 28 i 29 su varijacije postupaka koje sam opisao.

34.  $R_L = L\omega$ .

35. i 36. su za one koji će htjeti riješiti. Svi ostali su obavezni.