

AV 5

Dina Jukic
Fizika 2

26.04.2018.

Problem 1. a) Kuglica mase m visi na nerastezlivoj niti zanemarive mase i duljine $l = 0,2\text{m}$. Kuglicu se zakloni od položaja ravnoteze za kut od 30° stupnjeva te joj se da neka pocetna horizontalna brzina tako da ona izvodi kruzno gibanje. Odredi kutnu brzinu kuglice.

- b) Odredi frekvenciju i period kuglice.
- c) Odredi period ovog njihala ako bi kuglica bila pustena da jednostavno titra bez pocetne horizontalne brzine.

Rjesenje $\omega = 7,53 \text{ rad/s}$, $f = 1,2 \text{ Hz}$, $T_r = 0,84 \text{ s}$, $T_l = 0,89 \text{ s}$

Problem 2.

Homogena kugla polumjera $R = 10 \text{ cm}$, titra periodom T_1 oko horizontalne osi koja prolazi tockom O_1 udaljenom od sredista kugle za $d_1 = 5 \text{ cm}$. Na kojoj se udaljenosti od sredista kugle treba nalaziti tocka O_2 pa da kugla titra periodom T_2 za kojeg vrijedi $T_2 = 2T_1$

Rjesenje $d_2 = 0,0078 \text{ m}$

- Problem 3.** a) Uteg mase $m = 500 \text{ g}$ visi na kraju okomito postavljenje opruge konstante elasticosti $k = 450 \text{ N/m}$. Kada se pomakne iz ravnoteznog položaja, uteg titra amplitudom $A = 4 \text{ cm}$. Odredi maksimalnu brzinu i akceleraciju utega.
- b) Odredi brzinu i akceleraciju utega u $x = 1,5 \text{ cm}$.
 - c) Odredi ukupnu mehanicku energiju.

Rjesenje $v_0 = 1,2 \text{ m/s}$, $a_0 = 36 \text{ m/s}^2$, $v = 1,11 \text{ m/s}$, $a = 13,5 \text{ m/s}^2$, $E = 36 \text{ J}$

Problem 4. a) AC strujni krug sastoji se od serijski spojenog otpornika otpora $R = 50 \Omega$, zavojnice induktiviteta $L = 0.3 \text{ H}$ i kondenzatora kapaciteta $C = 15 \mu\text{F}$. Napon i frekvencija izvora su $U = 25 \text{ V}$ i $f = 50 \text{ Hz}$. Odredi amplitudu električne struje u krugu.


b) Izracunaj faznu razliku napona i struje.

Rjesenje $I = 0,2 \text{ A}$, $\varphi = 67^\circ$

Problem 5. AC strujni krug sastoji se od serijski spojenog otpornika otpora $R = 90 \Omega$, zavojnice induktiviteta $L = 1.3 \text{ H}$ i kondenzatora kapaciteta $C = 10 \mu\text{F}$. Napon i frekvencija izvora su $U = 100 \text{ V}$ i $f = 50 \text{ Hz}$. Napisi izraze za trenutnu jakost struje i trenutni napon, ako je pocetna razlika u fazi napona i struje jednaka nuli.

Rjesenje $i(t) = 0,79 \cdot \sin(100\pi t) \text{ A}$, $u(t) = 100 \cdot \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$

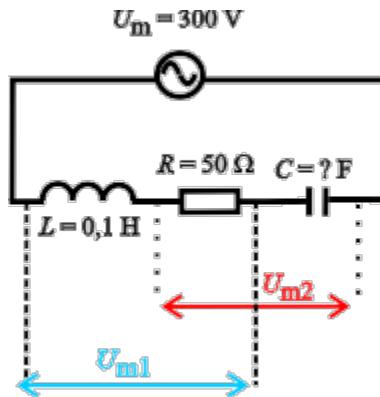Problem 6. DZ AC strujni krug sastoji se od serijski spojenog otpornika otpora $R = 90 \Omega$, zavojnice induktiviteta $L = 1.3 \text{ H}$ i kondenzatora nepoznatog kapaciteta. Napon i frekvencija izvora su $U = 300 \text{ V}$ i $f = 50 \text{ Hz}$. Odredi kapacitet kondenzatora ako su omjeri napona $U_{m1}/U_{m2} = 1/2$, gdje su U_{m1} i U_{m2} naponi na dijelovima strujnog kruga prikazanih skicom.



Rjesenje $C = \frac{1}{\omega\sqrt{3R^2+4(\omega L)^2}} = 30 \mu\text{F}$

Problem 7. Otpornik, zavojnica i kondenzator spojeni su paralelno na AC izvor napona 160 V i frekvencije 250 Hz. Jakost struje na otporniku je 2 A, a na zavojnici 0,8 A. Ukupna jakost struje u krugu je 2,5 A. Odredi velicine R , L , C . Prepostavi da su zadane jakosti struja efektivne vrijednosti.

Rjesenje $R = 80 \Omega$, $L = 0,13 \text{ H}$, $C = 9,2 \mu\text{F}$

Problem 8. Realna zavojnica spojena je na AC izvor efektivnog napona 10 V i frekvencije 50 Hz. Elektricna struja efektivne jakosti 16 mA tece strujnim krugom. Ta vrijednost smanji se na 12 mA ako se u seriju sa zavojnicom spoji otpornik otpora 470Ω . Odredi induktivitet i otpor zavojnice.

Rjesenje $R_L = 88 \Omega$, $L = 2 \text{ H}$