

## 2. kontrolna zadaca

Grupa A  
Fizika 2


24.05.2018.

**Zadatak 1.** Na raspolaganju vam je dovoljan broj kondenzatora kapaciteta  $2 \mu\text{F}$  koji se zasebno mogu opteretiti naponom 200 V. Na koji nacin i koliko se kondenzatora treba spojiti pa da takav sustav ima kapacitet:

- a)  $0,4 \mu\text{F}$
  - b)  $1,2 \mu\text{F}$
- te da se moze spojiti na izvor napona do 1000 V?

**Zadatak 2.** Tanki homogeni stap njise se oko horizontalne osi koja prolazi jednim njegovim krajem. Koliki je odnos perioda titranja tog stapa duljine  $l$  i njemu jednakog stapa, ali dvostrukе duljine?

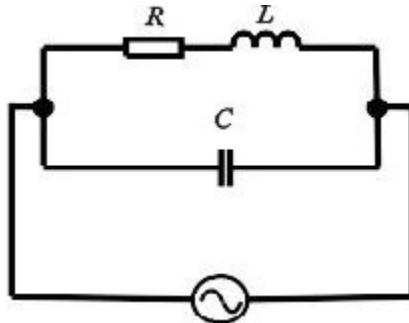**Zadatak 3.** Odredi rezonantnu frekvenciju za strujni krug prikazan shemom, ako je  $R = 2 \Omega$ ,  $L = 0,1 \text{ H}$  i  $C = 4 \mu\text{F}$ .



**Zadatak 4.** Opticka resetka koja ima 250 zareza po milimetru duljine, okomito je osvijetljena bijelom svjetlostscu. Udaljenost resetke od zastora je 1,5 m. Kolika je sirina tamne pruge na zastoru izmedu spektra prvog i drugog reda ako je valna duljina crvene svjetlosti 760, a ljubicaste 400 nm?