

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II

Predavanja

Autor: mr. sc. Milica Pužar

Literatura:

Pinter, V.: Osnove elektrotehnike, Knjiga druga, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

Felja, Koračin: Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, 1 i 2 dio, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

Dopunska literatura:


Kuzmanović, B., Osnove elektrotehnike I i II, Element, Zagreb, 2001.

Pužar, M., Osnove elektrotehnike II, predavanja, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2005.

Vremenski promjenljive struje i naponi

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

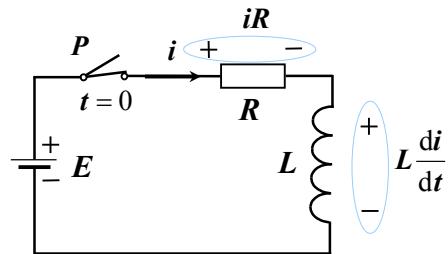➤ Ukapčanje induktivnog svitka na naponski izvor



$$\text{Prema II Kirchhoffovom zakonu: } E = iR + L \frac{di}{dt}$$

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI


Priklučak svitka

- Kod priključka svitka na istosmjerni napon dobivamo promjenljivu struju.
- Zbog induktiviteta struja ne može trenutno poprimiti vrijednost određenu otporom R .
- Vremenska ovisnost struje (Osnove elektrotehnike I):

$$i = I \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Priklučak svitka

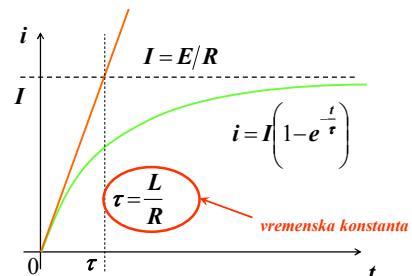

Ovisnost struje o vremenu pri ukapčanju električnog kruga s otporom i induktivitetom


VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

- Općenito: struje i naponi mogu se mijenjati na različite načine.
- Govorimo o vremenski promjenljivim veličinama.
- Promjenljiva struja je ona struja čija se jakost mijenja s vremenom.
- Promjenljiv napon je onaj napon čiji se iznos mijenja s vremenom.

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

- Analitički izrazi za promjenljive veličine:
 - promjenljiva struja i : $i = f(t)$
 - promjenljiva elektromotorna sila e : $e = f(t)$
 - promjenljiv napon u : $u = f(t)$
- Sve promjenljive veličine možemo prikazati i grafički.

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

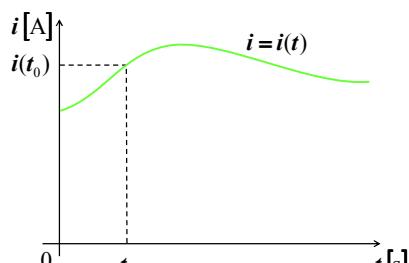

Grafički prikaz promjenljive struje

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI


- Promjenljive struje i naponi uzrokuju u električnim krugovima promjenljiva električna i magnetska polja.
- Promjenljiva struja ili napon može u svakom trenutku imati drukčiju vrijednost - može i mijenjati smjer.
- Struje i naponi su općenito neperiodičke funkcije vremena.
- Tehnički najvažniji su struje i naponi koji su periodičke funkcije vremena.

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Periodički promjenljive struje i naponi

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Periodički promjenljive struje i naponi

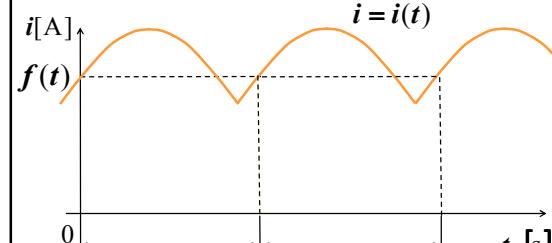

Periodički promjenljiva istosmjerna struja


Matematički izraz:

$$f(t) = f(t+T) = f(t+kT), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE
I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi


- Kod periodički promjenljive struje (napona) se nakon određenog vremena oblik ponavlja.
- Perioda T [s] - vremenski interval, nakon kojeg se oblik periodičke veličine počne ponavljati.
- Frekvencija f [Hz] - broj perioda u jedinici vremena: $f = \frac{1}{T}$

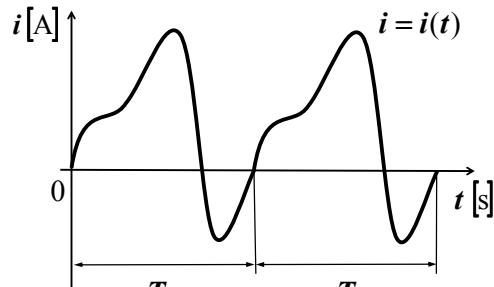VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi




VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi

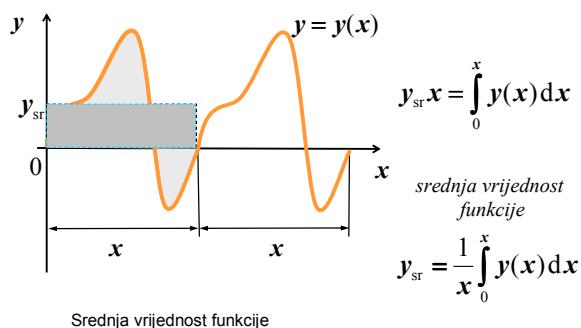
➤ Srednja vrijednost (matematička) funkcije



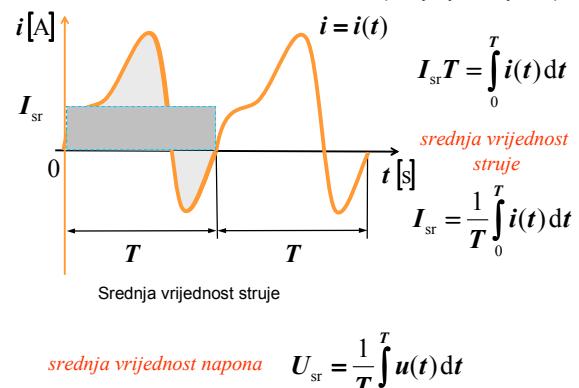VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi




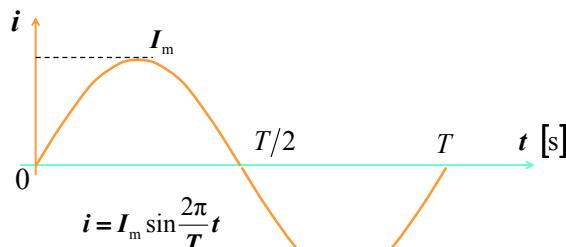
VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi



VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi

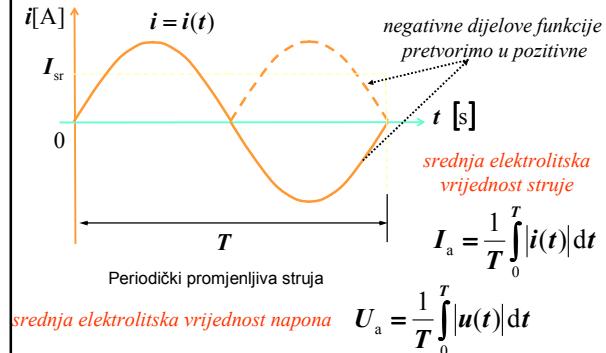➤ Srednja elektrolitska vrijednost struje i napona



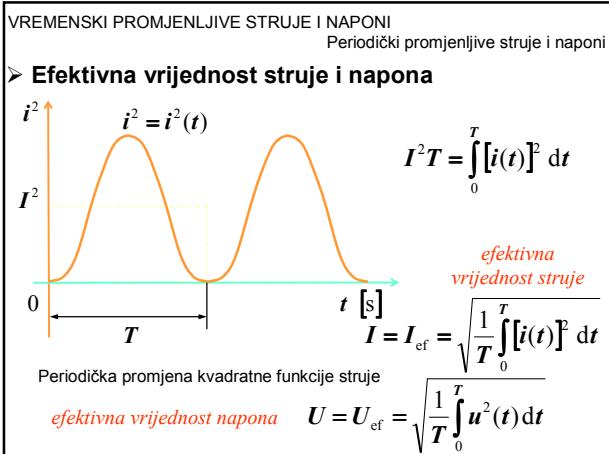

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi

- Ako se struja mijenja s konstantnom frekvencijom, u svakom će periodu T izvršeni rad A biti jednak:

$$A = \int_0^T R i^2 dt \Rightarrow \int_0^T R i^2 dt = RI^2 T$$

efektivna vrijednost struje

- Efektivna vrijednost periodički promjenljive struje je ona vrijednost istosmjerne struje I konstantog iznosa koja bi u istom periodu T izvršila jednaku količinu rada.

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI
Periodički promjenljive struje i naponi

- Efektivna vrijednost periodički promjenljive struje :

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

- Ovaj izraz vrijedi za bilo kakvu periodički promjenljivu veličinu.
- Efektivna vrijednost izmjenične struje sinusoidalnog oblika:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

- Periodična funkcija $f(x)$ s periodom T može se točno ili približno zamijeniti trigonometrijskom sumom:

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos \omega x + a_2 \cos 2\omega x + \dots + a_n \cos n\omega x + b_1 \sin \omega x + b_2 \sin 2\omega x + \dots + b_n \sin n\omega x$$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos k\omega x + \sum_{k=1}^n b_k \sin k\omega x$$

- Aproksimacija je najbolja ako za koeficijente a_k i b_k uzmemmo Fourierove koeficijente zadane funkcije:

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos k\omega x dx \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin k\omega x dx$$

$k = 0, 1, 2, \dots$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

- Konvergentni Fourierov red zadane funkcije $f(x)$ dobijemo ako vrijedi:

$$s_n(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} s(x)$$

- Fourierov red zadane funkcije $f(x)$ možemo napisati i u obliku:

$$s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\omega x + \varphi_k)$$

$$A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \operatorname{tg} \varphi_k = \frac{a_k}{b_k}$$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

> Parna nesinusna funkcija

Matematički izraz:
 $f(-x) = f(x)$

Parna nesinusna funkcija

Fourierovi koeficijenti

$$a_k = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \cos k \frac{2\pi}{T} x dx$$


$b_k = 0$

nema sinusnih članova

$k = 0, 1, 2, \dots$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

➤ Neparna nesinusna funkcija

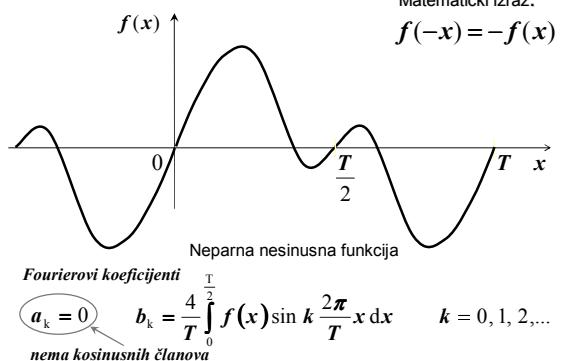

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

➤ Efektivna vrijednost periodički promjenljive struje

Fourierov red struje

$$i = I_0 + I_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1) + \dots + I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_n) + \dots$$

Efektivna vrijednost struje

$$I = I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

$$\begin{aligned} i^2 &= I_0^2 + 2I_0 I_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1) + I_{1m}^2 \sin^2(\omega t + \varphi_1) + \dots \\ &\quad + 2[I_0 + I_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1)]I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_n) + \dots \\ &\quad + I_{nm}^2 \sin^2(n\omega t + \varphi_n) + \dots \end{aligned}$$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

Efektivna vrijednost periodički promjenljive struje

Efektivna vrijednost struje

$$I = I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

$$\begin{aligned} i^2 &= I_0^2 + 2I_0 I_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1) + I_{1m}^2 \sin^2(\omega t + \varphi_1) + \dots \\ &\quad + 2[I_0 + I_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1)]I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_n) + \dots \\ &\quad + I_{nm}^2 \sin^2(n\omega t + \varphi_n) + \dots \end{aligned}$$

Pod korijenom dobijemo sumu integrala od kojih su neki jednaki nuli:

$$\begin{aligned} \int_0^T 2I_0 I_{nm} \sin(n\omega t + \varphi_n) dt &= 0 \\ \int_0^T 2I_{km} I_{nm} \sin(k\omega t + \varphi_k) \sin(n\omega t + \varphi_n) dt &= 0 \quad \text{za } k \neq n \end{aligned}$$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

Efektivna vrijednost struje

Pod korijenom preostanu samo članovi oblika:

$$\begin{aligned} \int_0^T I_{nm}^2 \sin^2(n\omega t + \varphi_n) dt &= \\ = I_{nm}^2 \int_0^T \frac{1}{2} [1 - \cos 2(n\omega t + \varphi_n)] dt &= \frac{1}{2} I_{nm}^2 T = I_n^2 T \end{aligned}$$

Maksimalna vrijednost n-tog člana - harmonika struje

$$I_{nm} = \sqrt{2I_n} \Rightarrow I_{nm}^2 = 2I_n^2$$

Izraz pod korijenom glasi: $\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt = I_0^2 + I_1^2 + \dots + I_n^2 + \dots$

Efektivna vrijednost periodične nesinusne struje

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + \dots + I_n^2 + \dots} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}$$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

➤ Snaga

Fourierov red napona

$$u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \varphi_{uk}) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

Fourierov red struje

$$i = I_0 + \sum_{l=1}^{\infty} I_{lm} \sin(l\omega t + \varphi_{il}) = I_0 + \sum_{l=1}^{\infty} i_l$$

Trenutna vrijednost snage

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \left(U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k \right) \cdot \left(I_0 + \sum_{l=1}^{\infty} i_l \right)$$

Srednja snaga

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k \right) \cdot \left(I_0 + \sum_{l=1}^{\infty} i_l \right) dt$$

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

Snaga

$$\text{Srednja snaga} \quad P = \frac{1}{T} \int_0^T \left(U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k \right) \cdot \left(I_0 + \sum_{l=1}^{\infty} i_l \right) dt$$

Sljedeći integrali su jednaki nuli: za $k \neq l$

$$\frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_{lm} \sin(l\omega t + \varphi_{il}) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_0 U_{km} \sin(k\omega t + \varphi_{uk}) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T U_{km} I_{lm} \sin(k\omega t + \varphi_{uk}) \sin(l\omega t + \varphi_{il}) dt = 0$$

Nakon integriranja ostanu samo članovi za $k = l = n$

$$\frac{1}{T} \int_0^T U_{nn} I_{nn} \sin(n\omega t + \varphi_{un}) \sin(n\omega t + \varphi_{in}) dt =$$

$$= \frac{1}{2} U_{nn} I_{nn} \cos(\varphi_{un} - \varphi_{in}) = \underline{(U_{nn} I_{nn})} \cos(\varphi_{un} - \varphi_{in})$$

efektivna vrijednost n-tog harmonika struje

efektivna vrijednost n-tog harmonika napona

PERIODIČNE NESINUSNE VELIČINE

Snaga

Srednja snaga



$$P = U_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \cos(\varphi_{un} - \varphi_{in})$$

snaga n-tog harmonika napona i struje

$$P = U_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} P_n$$

snaga istosmernog napona i struje

Snaga kod nesinusne struje je napona jednaka je zbroju snaga što je daju struje i naponi iste frekvencije i snage istosmjerne struje

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Izmjenične struje


VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Izmjenične struje

- Izmjenična struja - periodički promjenljiva struja koja mijenja iznos i smjer strujanja.
- Naročito su zanimljive one struje čije su pozitivne i negativne površine u vremenskom dijagramu jednake.
- Posljedica - rezultantna količina protjecanog naboja Q za vrijeme jedne periode T jednaka je nuli.

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Izmjenične struje

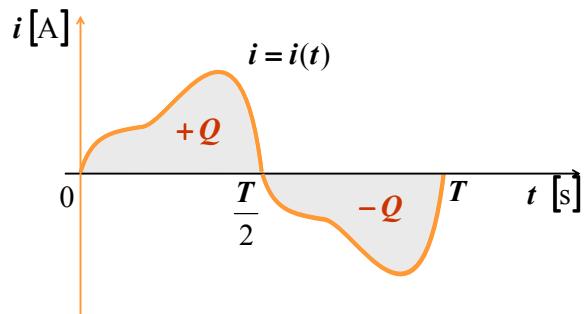

VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI

Izmjenične struje

trenutna struja

$$i = \frac{dq}{dt}$$

*naboj u vremenu
od t_1 do t_2*

$$q = \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt$$

*naboj u polovici
poluperiode struje*

$$Q = \int_0^{\frac{T}{2}} i(t) dt$$

Elementi mreža

ELEMENTI MREŽA

Otpornik, kondenzator i prigušnica

ELEMENTI MREŽA

Otpornik, kondenzator i prigušnica

➤ **Svojstva elemenata mreže**

➤ **Otpor okrugle žice**

duljina vodiča l *vodič* *električni otpor* $R = \rho \frac{l}{S}$
presjek vodiča S *specifični električni otpor* ρ *specifična električna vodljivost* κ
električna vodljivost $G = \frac{1}{R} = \kappa \frac{S}{l}$

ELEMENTI MREŽA

Otpornik, kondenzator i prigušnica

➤ **Kapacitet pločastog kondenzatora**

razmak između ploča d *kondenzator* *kapacitet* $C = \epsilon \frac{S}{d}$
 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ *dielektrična konstanta* *površina ploče* S

ELEMENTI MREŽA

Otpornik, kondenzator i prigušnica

➤ **Induktivitet prigušnice okruglog presjeka**

promjer svitka $2a$ *duljina svitka* l *prigušnica* *površina presjeka* S
broj zavoja N *magnetski otpor* R_m
induktivitet $L \cong N^2 \mu \frac{S}{l} = N^2 \mu \frac{a^2 \pi}{l} = \frac{N^2}{R_m}$ *permeabilnost* μ

ELEMENTI MREŽA

Otpornik, kondenzator i prigušnica

➤ **Realni elementi**

■ Otpornici, kondenzatori i prigušnice mogu se za izmjeničnu struju nadomjestiti shemom:

ELEMENTI MREŽA

Otpornik, kondenzator i prigušnica

■ **Svojstva dobrog otpornika:**

$R >> \omega L$ $R << \frac{1}{\omega C}$

$\left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\}$ *kružna frekvencija*

idealni otpor R

■ Uvjet je ispunjen kod istosmjerne struje i za niske frekvencije kod izmjenične struje.

ELEMENTI MREŽA Otpornik, kondenzator i prigušnica
Realni elementi

■ Svojstva dobre prigušnice:

$$\left. \begin{array}{l} \omega L \gg R \\ \omega L \ll \frac{1}{\omega C} \end{array} \right\}$$

■ Kod prigušnice obično otpor nije zanemariv.

ELEMENTI MREŽA Otpornik, kondenzator i prigušnica
Realni elementi

■ Svojstva dobrog kondenzatora:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{\omega C} \ll \omega L \\ \frac{1}{\omega C} \ll R \end{array} \right\}$$

■ Kod kondenzatora obično izolacija nije dobra.

ELEMENTI MREŽA Otpornik, kondenzator i prigušnica
Jednostavan strujni krug

■ Kod istosmjernog napajanja stanje u krugu određuje radni otpor.

ELEMENTI MREŽA Otpornik, kondenzator i prigušnica
Jednostavan strujni krug

■ Kod izmjeničnog napajanja niske frekvencije stanje u krugu određuju radni otpor i induktivitet.

ELEMENTI MREŽA Otpornik, kondenzator i prigušnica
Jednostavan strujni krug

izmjenično napajanje visoke frekvencije $f \gg \Rightarrow \frac{1}{\omega C} \ll$

■ Kod napajanja visoke frekvencije stanje u krugu određuju radni otpor i kapacitet.


■ Pojave: – skin efekt
– zračenje.

Prijelazne pojave

PRIJELAZNE POJAVE

➤ Stacionarno stanje

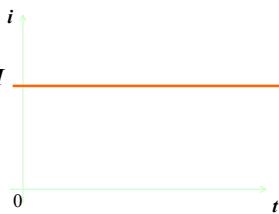
- Stacionarno stanje u mreži - određuju izvori napajanja vremenski konstantnog iznosa i oblika napona (struje).
- Struje i naponi u svim dijelovima mreže su stalni u vremenu.



Ovisnost struje o vremenu u stacionarnom stanju pri napajanju iz izvora konstantnog napona

PRIJELAZNE POJAVE

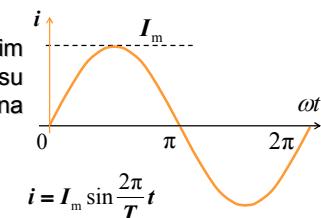
- Stacionarno stanje u mreži - određuju i izvori napajanja sinusnog oblika napona (struje) uvijek iste frekvencije.
- Struje i naponi u svim dijelovima mreže su sinusne funkcije vremena iste frekvencije.



Ovisnost sinusne struje o vremenu u stacionarnom stanju

PRIJELAZNE POJAVE

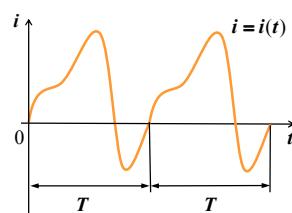- Stacionarno stanje u mreži - određuju i izvori napajanja periodički promjenjivog napona (struje) uvijek s istom periodom.
- Struje i naponi u svim dijelovima mreže su periodičke funkcije vremena s istom periodom.




Ovisnost periodički promjenjive struje o vremenu

PRIJELAZNE POJAVE

➤ Prijelazno stanje

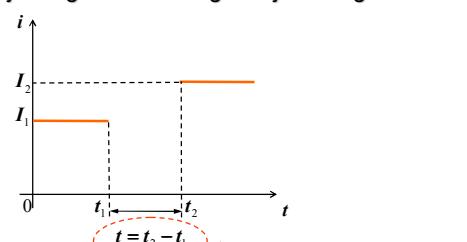- Prijelazno stanje u mreži - proces koji nastaje pri prijelazu iz jednog stacionarnog stanja u drugo.



Ovisnost struje o vremenu između 2 stacionarna stanja

PRIJELAZNE POJAVE

- Stacionarno stanje - struje i naponi se određuju partikularnim rješenjima diferencijalnih jednadžbi mreže.
- Prijelazno stanje - struje i naponi se određuju potpunim rješenjima diferencijalnih jednadžbi mreže.
- Diferencijalne jednadžbe mreže možemo postaviti bilo kojom metodom za rješavanje strujnih krugova:
 - prema I i II Kirchhoffovom zakonu - broj jednadžbi je jednak broju grana mreže,
 - za konturne struje - broj jednadžbi je jednak broju nezavisnih petlj mreže, itd.

PRIJELAZNE POJAVE

➤ Određivanje konstanti integracije iz početnih uvjeta

- Prijelazna struja nastaje uvijek pri uključenju ili isključenju mreže na napon ili zbog neke druge promjene u mreži.

- Komutacija - bilo koja promjena u mreži:

- ukapčanje ili iskapčanje mreže s izvora,

- skokovita promjena parametara mreže,

- skokovita promjena priključenog napona:

- amplitude,

- frekvencije ili

- faze.

PRIJELAZNE POJAVE

Pretpostavka:

- promjena se događa trenutno $\Delta t = 0 \text{ s}$,
- komutacija traje konačno vrijeme.

Promatramo:

- početak procesa u $t = 0 \text{ s}$ - vrijeme komutacije,
- vrijeme neposredno prije $t = -0 \text{ s}$,
- vrijeme neposredno poslije $t = +0 \text{ s}$.

Energije električnih i magnetskih polja se ne mogu trenutno promjeniti - trenutna snaga je konačna veličina.

PRIJELAZNE POJAVE

$$\Delta t = 0 \text{ s} \quad \Delta W = W(+0) - W(-0)$$

$$\Delta W = p \Delta t \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow W(+0) = W(-0)$$

energije prije i poslije komutacije su jednake

PRIJELAZNE POJAVE

$$W_e = \frac{C u_c^2}{2}$$

energija električnog polja kondenzatora
kapacitet
napon na kondenzatoru

trajanje komutacije
 $\Delta t = 0 \text{ s}$
promjena energije za trajanje komutacije
 $\Delta W = 0 \text{ Ws}$
napon na kondenzatoru prije i poslije komutacije je jednak
 $u_c(+0) = u_c(-0)$

Za vrijeme komutacije ne mijenja se napon na oblogama kondenzatora!

PRIJELAZNE POJAVE

$$W_m = \frac{L i_L^2}{2}$$


energija magnetskog polja prigušnice
induktivitet
struja kroz prigušnicu

trajanje komutacije
 $\Delta t = 0 \text{ s}$
promjena energije za trajanje komutacije
 $\Delta W = 0 \text{ Ws}$
struja kroz prigušnicu prije i poslije komutacije je jednak
 $i_L(+0) = i_L(-0)$

Za vrijeme komutacije ne mijenja se struja kroz prigušnicu!


PRIJELAZNE POJAVE





Priklučak istosmjernog napona na otpor

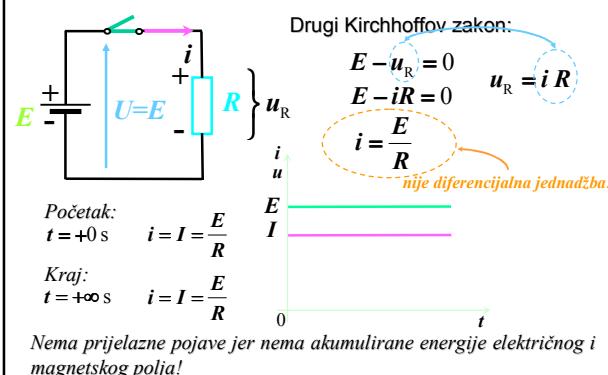

PRIJELAZNE POJAVE

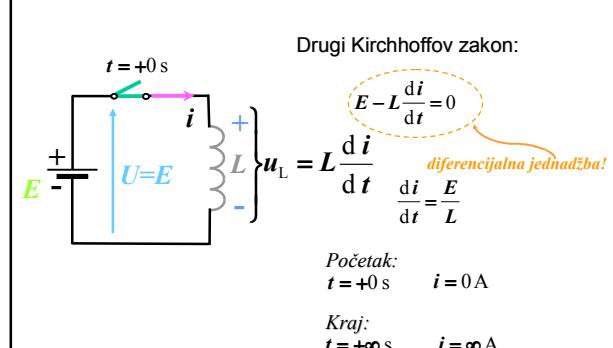
Priklučak istosmjernog napona na induktivitet



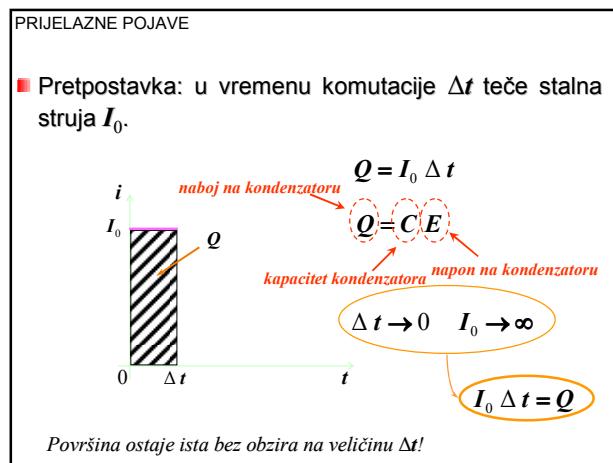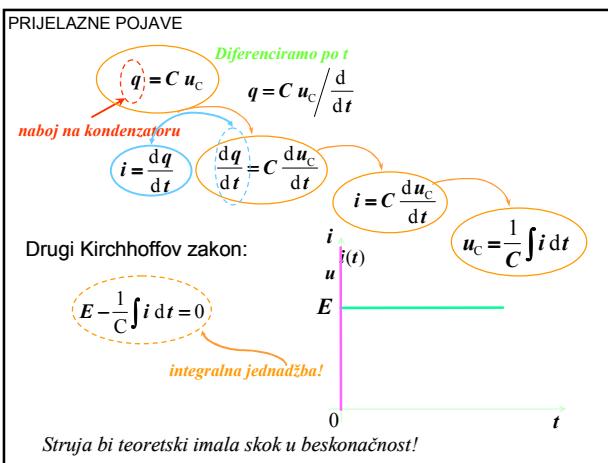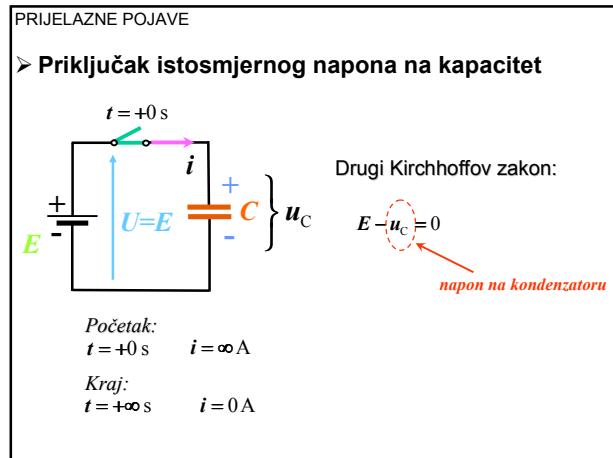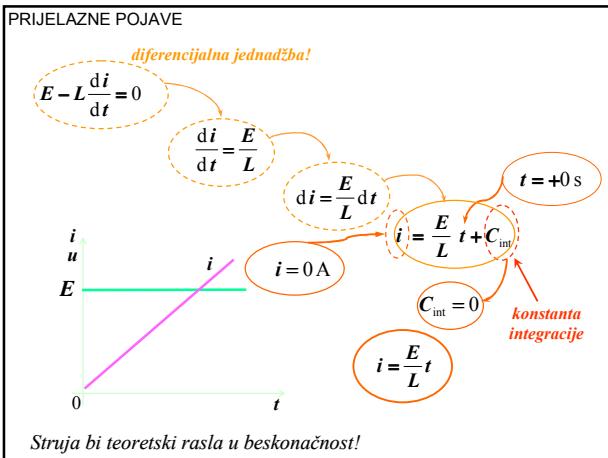

PRIJELAZNE POJAVE

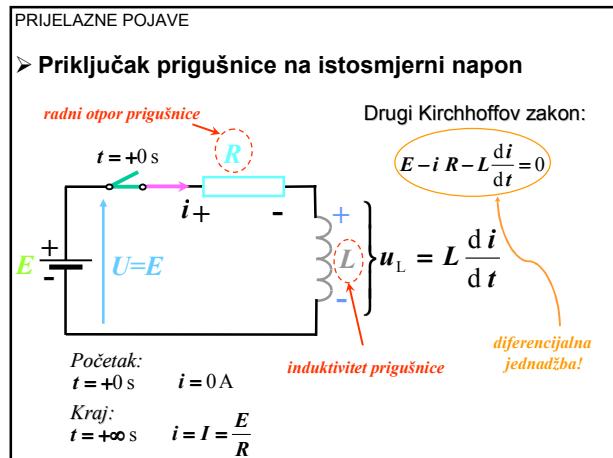Prijelazne pojave u mreži s otporom i induktivitetom



PRIJELAZNE POJAVE

$$iR + L \frac{di}{dt} = E \quad \text{podijelimo s } R$$

$$i + \frac{L}{R} \frac{di}{dt} = \frac{E}{R} \Rightarrow i + \tau \frac{di}{dt} = i' \quad \text{Vremenska konstanta } \tau \text{ Struja } i' \text{ nakon prijelazne pojave}$$

$$i' = \frac{E}{R} \quad \text{Partikularno rješenje nehomogene diferencijalne jednadžbe}$$

$$\text{Homogena diferencijalna jednadžba}$$

$$i'' R + L \frac{d i''}{dt} = 0 \quad \text{Opće rješenje} \quad i'' = A e^{-\frac{R}{L}t}$$

PRIJELAZNE POJAVE

$$i'' R + L \frac{d i''}{dt} = 0 \quad \text{pomnožimo s } dt$$

$$R i'' dt + L d i'' = 0 \quad \text{podijelimo s } i'' \quad R dt + L \frac{d i''}{i''} = 0 \quad \text{integrimo}$$

$$\int R dt + \int L \frac{d i''}{i''} = C_{int} \Rightarrow \text{Opće rješenje} \quad i'' = A e^{-\frac{R}{L}t} \quad \text{konstanta integracije}$$


Konstantu integracije odredimo iz početnih uvjeta!

PRIJELAZNE POJAVE

$$\text{Ukupna struja prijelazne pojave} \quad i = i' + i'' \quad \text{prijelazna struja}$$

$$i = \frac{E}{R} + A e^{-\frac{R}{L}t} \quad \text{trajna struja}$$

$$0 = \frac{E}{R} + A \Rightarrow A = -\frac{E}{R} \quad t=0 \quad i=0$$
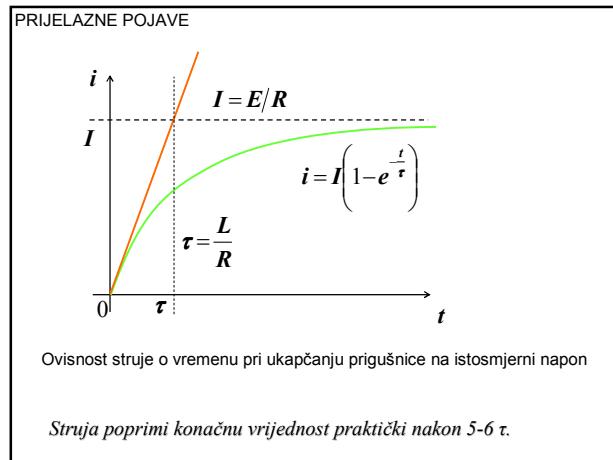
$$\text{Ukupna struja prijelazne pojave} \quad i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$


PRIJELAZNE POJAVE

➤ Kratko spajanje prigušnice

$t = +0 \text{ s}$

E

R

L

i

Početak: $t = +0 \text{ s}$ $i = I$

Kraj: $t = +\infty \text{ s}$ $i = 0 \text{ A}$

Drugi Kirchhoffov zakon:

$$E - i R - L \frac{di}{dt} = 0$$

Elektromotorna sila u krugu

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad \text{diferencijalna jednadžba!}$$

$E = 0 \text{ V}$

PRIJELAZNE POJAVE

Diferencijalna jednadžba







$$E - i R - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \text{Elektromotorna sila u krugu}$$

$$0 - i R - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \text{pomnožimo s } dt$$

$$R i'' dt + L d i'' = 0 \quad \text{podijelimo s } i'' \quad R dt + L \frac{d i''}{i''} = 0 \quad \text{integrimo}$$

$$\int R dt + \int L \frac{d i''}{i''} = C_{int} \Rightarrow \text{Opće rješenje} \quad i'' = A e^{-\frac{R}{L}t} \quad \text{konstanta integracije}$$

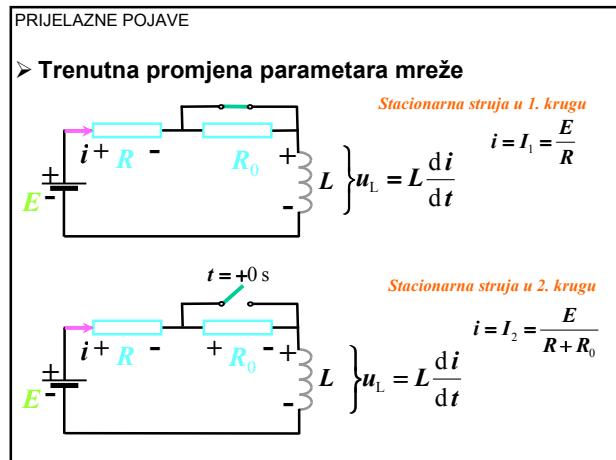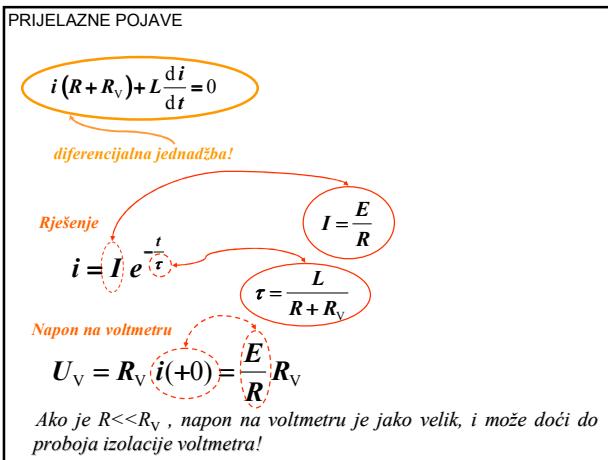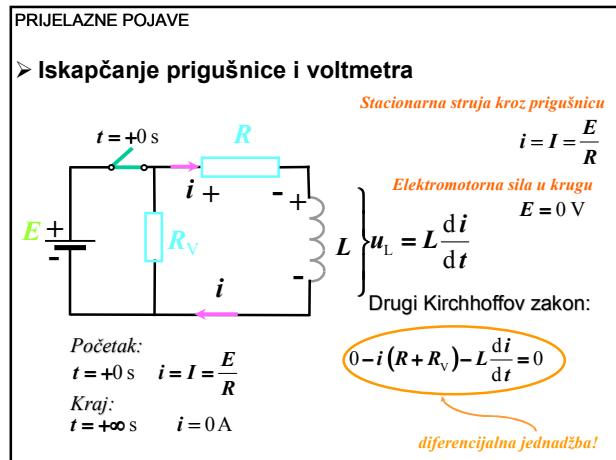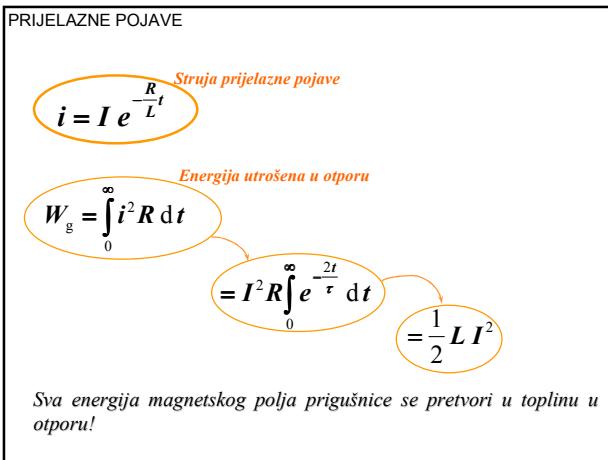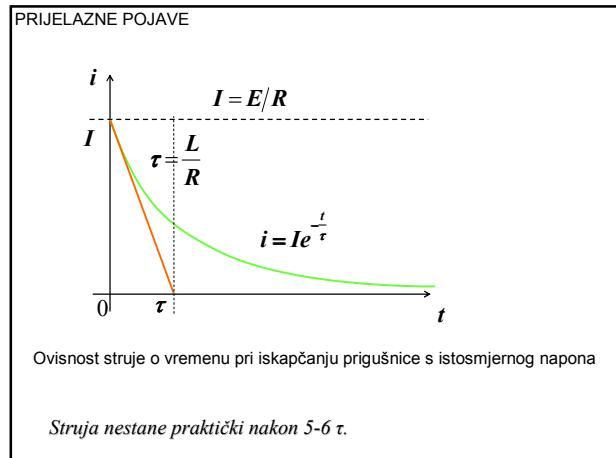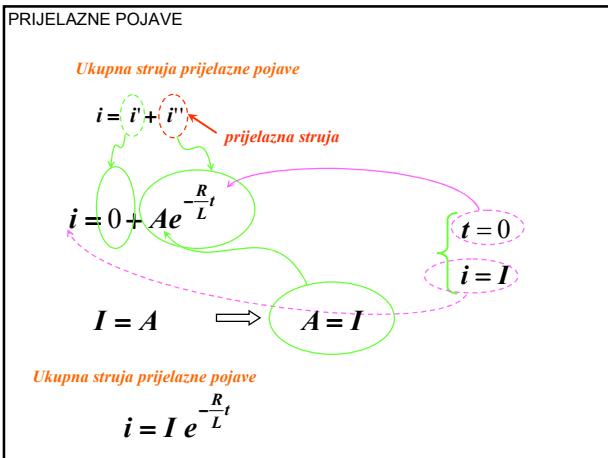Konstantu integracije odredimo iz početnih uvjeta!



PRIJELAZNE POJAVE

Drugi Kirchhoffov zakon:

$$E - i(R + R_0) - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \text{diferencijalna jednadžba!}$$

Početak:

$$t = +0 \text{ s} \quad i = I_1 = \frac{E}{R}$$

Kraj:

$$t = +\infty \text{ s} \quad i = I_2 = \frac{E}{R + R_0}$$

ukupna struja prijelazne pojave

$$i = i' + i''$$

prijelazna struja

$$i' = I_2 = \frac{E}{R + R_0}$$

$$i'' = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

konstanta integracije

$$\tau = \frac{L}{R + R_0}$$

PRIJELAZNE POJAVE

Struja prijelazne pojave

$$i = I_2 + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$


A odredimo iz početnog uvjeta

Početni uvjet

$$\left. \begin{array}{l} t = +0 \\ i(+0) = I_1 = \frac{E}{R} \end{array} \right\} I_1 = I_2 + A \Rightarrow A = I_1 - I_2$$

Rješenje
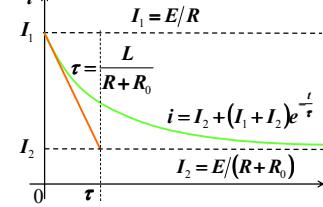
$$i = I_2 + (I_1 - I_2)e^{-\frac{t}{\tau}}$$




PRIJELAZNE POJAVE

Prijelazne pojave u mreži s otporom i kapacitetom

PRIJELAZNE POJAVE

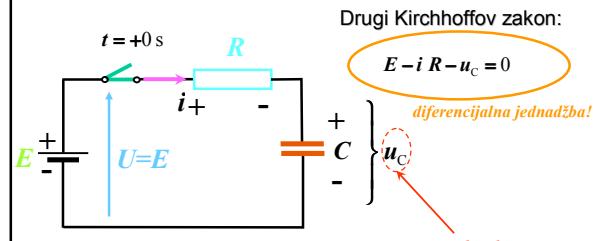➢ Priklučak napona na krug s otpornikom i kapacitetom



Drugi Kirchhoffov zakon:

$$E - iR - u_C = 0$$

diferencijalna jednadžba!

napon na kondenzatoru

$$Početak: \quad t = +0 \text{ s} \quad i = I = \frac{E}{R} \quad u_C = 0$$

Kraj:

$$t = +\infty \text{ s} \quad i = 0 \quad u_C = E$$

PRIJELAZNE POJAVE

$$\begin{aligned} q &= C u_C && \text{diferenciramo po } t \\ i &= \frac{dq}{dt} && q = C u_C / \frac{d}{dt} \\ \text{naboj na kondenzatoru} & && \\ \frac{dq}{dt} &= C \frac{du_C}{dt} && \\ E - iR - u_C &= 0 && \\ \\ u_C + R C \frac{du_C}{dt} &= E && \text{diferencijalna jednadžba!} \\ u_C + \tau \frac{du_C}{dt} &= E && \text{vremenska konstanta} \\ \tau &= RC && \end{aligned}$$

PRIJELAZNE POJAVE

Napon na kondenzatoru

$$u_C = u_C' + u_C''$$

trajni napon

$$u_C' = E$$

prijelazni napon


$$u_C'' = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

Početni uvjet

$$\left. \begin{array}{l} t = +0 \text{ s} \\ u_C(+0) = 0 \text{ V} \end{array} \right\} 0 = E + A \Rightarrow A = -E$$

$$Rješenje \quad u_C = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

PRIJELAZNE POJAVE

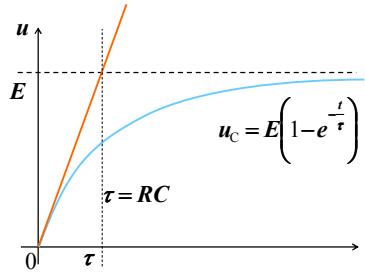


Ovisnost napona o vremenu pri ukapčanju kondenzatora na istosmjerni napon

Napon poprimi konačnu vrijednost praktički nakon 5-6 τ .

PRIJELAZNE POJAVE

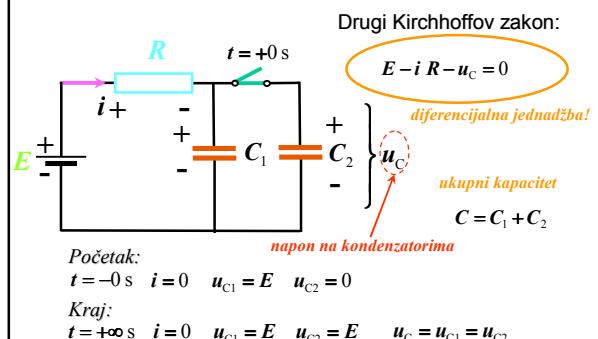➢ Priklučak kapaciteta na krug s otpornikom i kapacitetom



PRIJELAZNE POJAVE

$q = C u_C$ *diferenciramo po t*
naboj na kondenzatoru

$i = \frac{dq}{dt}$

$\frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$

$E - iR - u_C = 0$

$u_C + R(C_1 + C_2) \frac{du_C}{dt} = E$ *diferencijalna jednadžba!*

$\tau = R(C_1 + C_2)$ *vremenska konstanta*

$\frac{du_C}{E - u_C} = \frac{dt}{\tau}$ *integrimo*

$\frac{d(E - u_C)}{E - u_C} = -\frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln(E - u_C) = -\frac{t}{\tau} + K$ *Opće rješenje*

PRIJELAZNE POJAVE

$q(-0) = C_1 E$

naboj prije ukapčanja C_2

$q(+0) = (C_1 + C_2) u_c(+0)$

iz jednakosti energija

$q(-0) = q(+0)$

$C_1 E = (C_1 + C_2) u_c(+0)$

$u_c(+0) = E \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

$t = 0$

Opće rješenje

$\ln(E - u_c) = -\frac{t}{\tau} + K \Rightarrow K = \ln E \frac{C_2}{C_1 + C_2}$

PRIJELAZNE POJAVE

Konačno rješenje

$$u_C = E \left(1 - \frac{C_2}{C_1 + C_2} e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

u

E

$E \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

τ

0

t

Ovisnost napona o vremenu pri ukapčanju kapaciteta na krug s otpornikom i kapacitetom


Sinusoidalne struje i naponi

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

■ U elektrotehnici najznačajniju primjenu imaju sinusne veličine:

- struja i : $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$
- napon u : $u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$
- elektromotorna sila e : $e = E_m \sin(\omega t + \varphi_e)$

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

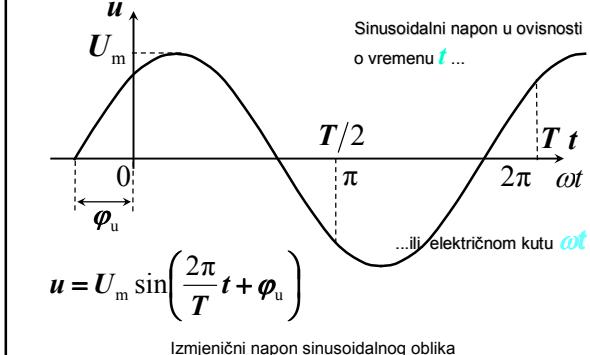

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

■ Uz frekvenciju f , odn. periodu T , izraz za napon je:

$$\begin{aligned} u &= U_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_u\right) \\ &= U_m \sin(2\pi f t + \varphi_u) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \end{aligned}$$

■ Veličina $\omega = 2\pi f$ naziva se kružna frekvencija.


■ Jedinica mjere za kružnu frekvenciju:

$$[\omega] = [1] \cdot [f] = \frac{1}{s}$$

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

■ Sinusne veličine promatramo pomoću rotirajućih vektora.

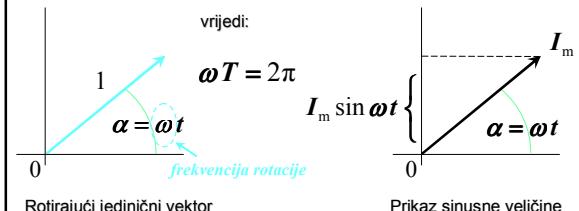■ Sinusna veličina - projekcija rotirajućeg vektora na ordinatnu os.



SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Fazni kut

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Fazni kut

■ Opći izrazi za sinusnu struju:

$$i = I_m \sin \omega t \Rightarrow i = 0 \text{ za } t = 0$$




SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Fazni kut

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi_1) \Rightarrow i = 0 \text{ za } t_1 = \frac{\varphi_1}{\omega}$$

fazni pomak u odnosu na $\omega t = 0$

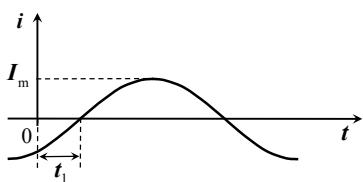


SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Fazni kut

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_2) \Rightarrow i = 0 \text{ za } t_2 = -\frac{\varphi_2}{\omega}$$

fazni pomak u odnosu na $\omega t = 0$

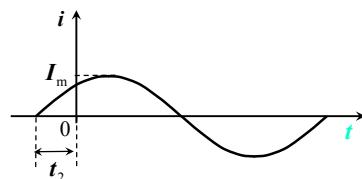

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Srednja i efektivna vrijednost sinusnih veličina

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Srednja i efektivna vrijednost

■ Matematička srednja vrijednost sinusoidalne struje:

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin \omega t dt = 0$$

■ Srednja vrijednost (elektrolitska) sinusoidalne struje:

$$I_a = \frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin \omega t dt = \frac{2}{\pi} I_m \cong 0.6366 I_m$$

■ Efektivna vrijednost sinusoidalne struje:

$$I = I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [I_m \sin \omega t]^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

Faktori sinusnih veličina

SINUSOIDALNE STRUJE I NAPONI

■ Faktori sinusnih veličina:

$$\text{– tjemeni faktor: } \sigma = \frac{I_m}{I} = \frac{I_m}{\frac{I_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} \cong 1.414$$

$$\text{– faktor oblika: } \xi = \frac{I}{I_a} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{I_m}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cong 1.111$$

$$\text{– srednji faktor: } \zeta = \frac{I_a}{I_m} = \frac{\frac{I_m}{\sqrt{2}}}{I_m} = \frac{2}{\pi} \cong 0.6366$$

Osnovni učinci izmjeničnih struja

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

- Električna izmjenična struja stvara više učinaka.
- Najčešći učinci su:
 - elektrolitički ili kemijski učinak,
 - toplinski učinak,
 - elektromagnetski učinak.

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Elektrolitički učinak

- Količina izlučene materije u elektrolizi proporcionalna je količini protjecanog naboja:

$$dm = a dq = a i dt \quad \text{iskustveni faktor koji ovisi o vrsti iona}$$

Promatrana struja

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad \text{prepostavka}$$

Količina izlučene materije


$$m = a \int_0^{t_0} i dt = a k \int_0^T I_m \sin \omega t dt = 0$$

Čista izmjenična struja ne može se koristiti za elektrolizu!

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

Elektrolitički učinak

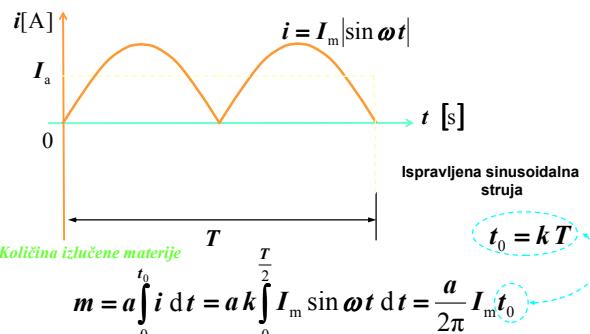- Za elektrolizu se koristi ispravljena sinusna struja.



OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Toplinski učinak

- Izmjenična struja u radnom otporu razvija snagu:

$$P = I^2 R \quad \text{efektivna vrijednost struje}$$

- Razvijena toplinska energija iznosi (Jouleov zakon):

$$Q = Pt$$

- Toplina u otporu nastaje zbog odavanja energije gibajućih električnih naboja česticama kristalne strukture vodiča.

- Smjer struje ne utječe na količinu razvijene topline.

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Elektromagnetski učinak

- Osnovni efekti elektromagnetskog učinka su:

- stvaranje magnetskih polja,
- stvaranje elektromagnetskih valova.

- Stvaranje magnetskih polja karakteristično je za niske frekvencije.

- Elektromagnetski valovi nastaju kod visokih frekvencija.

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

Elektromagnetski učinak

• Stvaranje magnetskog polja

- Električna struja stvara magnetsko polje
(Biot-Savartov zakon):

$$d\vec{B} = \frac{\mu i}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Biot-Savartov zakon

Elektromagnetski učinak

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

Elektromagnetski učinak

- Faradayev zakon elektromagnetske indukcije - promjena magnetskog toka kroz svaki zavoj izaziva inducirane napone:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Kirchhoffov zakon za zatvorenu petlju

$$iR + \frac{d\Phi}{dt} = 0$$

Elektromagnetski učinak

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA


Elektromagnetski učinak

- Faradayev zakon elektromagnetske indukcije za zavojnici:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

$$u_L = \frac{d\Psi}{dt}$$

$$u = iR + \frac{d\Psi}{dt}$$

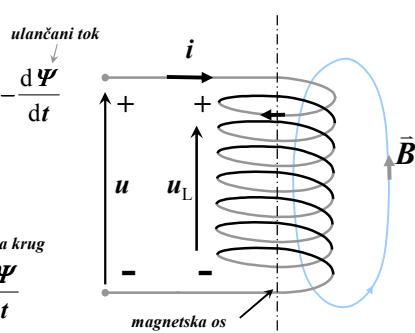

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

- Ako sinusna struja teče kroz zavojnici, s promjenom smjera struje mijenja se i smjer indukcije.
- Nastane izmjenično pulzirajuće magnetsko polje.
- Magnetska os ostaje konstantna.

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

Elektromagnetski učinak

- Induciranje napona važno je za princip rada transformatora.
- U rotacijskim strojevima izmjenične struje (sinkroni i asinkroni) stvara se rotacijsko magnetsko polje.
- U osnovi rada tih strojeva je također inducirane napone.

OSNOVNI UČINCI IZMJENIČNIH STRUJA

Elektromagnetski učinak

• Stvaranje elektromagnetskih valova

- Kod visokih frekvencija jako je izraženo isijavanje energije.
- Nastaju elektromagnetski valovi.
- Valne pojave opisuju jednadžbe koje se izvode iz sustava Maxwellovih jednadžbi.
- Valne pojave su u osnovi rada radija i televizije.

Principi rada klasičnih mjernih instrumenata

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

- Princip rada proizlazi iz Lorentzove sile:

$$d\vec{F} = d\vec{q}(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \rightarrow \vec{E}_i = \vec{v} \times \vec{B}$$

Električno polje između razdvojenih naboja

Vektor induciranog električnog polja

- Pretpostavka: gibanje je linearne, iako je rotacijsko.

- Drugi član jednadžbe:

$$d\vec{F}_m = d\vec{q}\vec{v} \times \vec{B}$$

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

$$d\vec{F}_m = d\vec{q}\vec{v} \times \vec{B} = d\vec{q} \frac{d\vec{s}}{dt} \times \vec{B} = \frac{d\vec{q}}{dt} d\vec{s} \times \vec{B}$$

element struje


$$d\vec{F}_m = i d\vec{s} \times \vec{B}$$

■ Na element struje djeluje sila od vanjškog magnetskog polja.

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

➤ Instrument s permanentnim magnetom

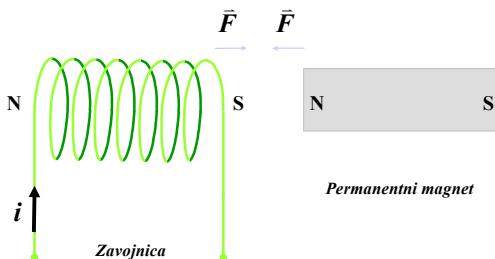- Instrument s permanentnim magnetom sadrži u sebi svitak i permanentni magnet.



PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

Instrument s permanentnim magnetom

- Sinusna struja u zavojnici stvara izmjenični tok Φ_1 .
- Permanentni magnet možemo nadomjestiti djelovanjem konstantne struje I koja stvara konstantni tok Φ_2 .

$$d\vec{F} = i d\vec{s} \times \vec{B}_1 = I d\vec{s} \times \vec{B}_2$$

indukcija od permanentnog magneta
Sila između zavojnice i magneta
nadomjesna struja permanentnog magneta
indukcija od struje kroz zavojnicu
šila na svitak
šila na magnet

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

Instrument s permanentnim magnetom

Struja u zavojnici


$$i_1 = I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

Magnetski tok
koji stvara struju zavojnice

$$\Phi_1 = \Phi_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) \quad \Phi_2 = \Phi_{m2} = \text{konst.}$$

Magnetski tok
permanentnog magneta
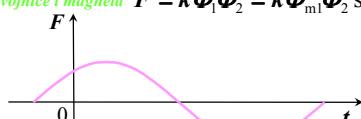
$$\text{Sila između zavojnice i magneta} \quad F = k\Phi_1\Phi_2 = k\Phi_{m1}\Phi_2 \sin(\omega t + \varphi_1)$$




PRINCIPI RADA KLASIČNIH
MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s permanentnim magnetom

- Srednja vrijednost sile je jednaka nuli.
- Za mjerjenje izmjeničnih veličina treba struju i_1 ispraviti.
- Uz ispravljanje instrument s permanentnim magnetom može mjeriti srednje vrijednosti izmjeničnih struja.

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

➤ Instrument s dva svitka

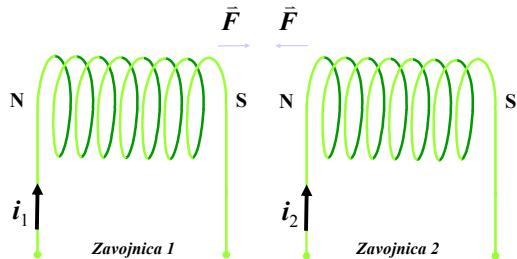- Instrument s dva svitka radi na principu privlačne sile koja nastaje kad kroz svitke teku struje.




PRINCIPI RADA KLASIČNIH
MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s dva svitka

$$\begin{aligned}
 & \text{Struje u zavojnicama 1 i 2} && \text{Magnetski tokovi} \\
 & i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) && \text{koje stvaraju struje zavojnica 1 i 2} \\
 & i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) && \Phi_1 = \Phi_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) \\
 & && \Phi_2 = \Phi_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) \\
 & && \text{zavojnica 2} \\
 & \text{Sila na zavojnicu} && B = k_2 \Phi_2 \\
 & d\vec{F} = i_1 d\vec{s} \times \vec{B} && \Rightarrow \vec{F} = k \Phi_1 \Phi_2 \\
 & && \text{Sila izmedu zavojnica} \\
 & i = k_1 \Phi_1 && \\
 & \text{zavojnica 1} &&
 \end{aligned}$$

PRINCIPI RADA KLASIČNIH
MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s dva svitka

$$\begin{aligned}
 & \text{Sila izmedu zavojnica} && \text{Magnetski tokovi} \\
 & \vec{F} = k \Phi_1 \Phi_2 && \text{koje stvaraju struje zavojnica 1 i 2} \\
 & && \Phi_1 = \Phi_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) \\
 & && \Phi_2 = \Phi_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) \\
 & && F = k \Phi_{m1} \Phi_{m2} \sin(\omega t + \varphi_1) \sin(\omega t + \varphi_2) \\
 & && F = C I_1 I_2 [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - \cos(2\omega t + \varphi_1 + \varphi_2)]
 \end{aligned}$$

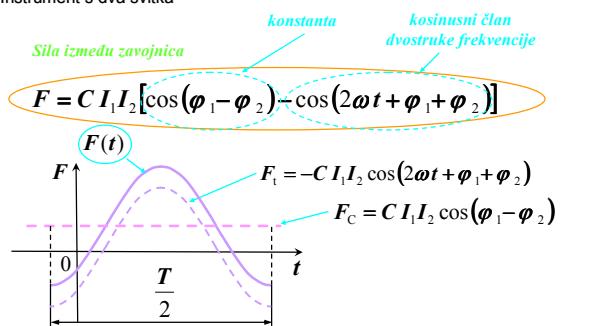PRINCIPI RADA KLASIČNIH
MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s dva svitka



Instrument ne može pratiti frekvenciju 2ω zbog tromosti - pokazuje srednju vrijednost.

PRINCIPI RADA KLASIČNIH
MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s dva svitka

- Ako ista struja i teče kroz oba svitka, vrijedi:

$$i = i_1 = i_2$$

- Jednake su i efektivne vrijednosti: $I = I_1 = I_2$

- Sila iznosi: $F = C_i I_1 I_2 = C_i I^2$

Instrument s dva svitka može mjeriti efektivnu vrijednost struje.

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s dva svitka

*Struja u zavojnici 1
proporcionalna naponu*

$$i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) = k_u u$$

*Struja u zavojnici 2
proporcionalna struji*

$$i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) = k_i i$$

Sila među zavojnicama

$$F = C_p U I = C_p P$$

Snaga

Instrument s dva svitka može mjeriti snagu - glavna primjena!

PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA

➤ Instrument s mekim željezom

■ Instrument s mekim željezom sadrži svitak i meko željezo.


■ Kroz svitak teče struja: $i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1)$

■ Struja stvori magnetski tok: $\Phi_1 = \Phi_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1)$


■ Meko željezo se u magnetskom polju magnetizira i stvori magnetski tok:

$$\Phi_2 = k_2 \Phi_1$$

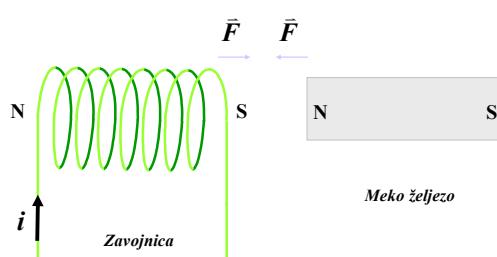PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s mekim željezom



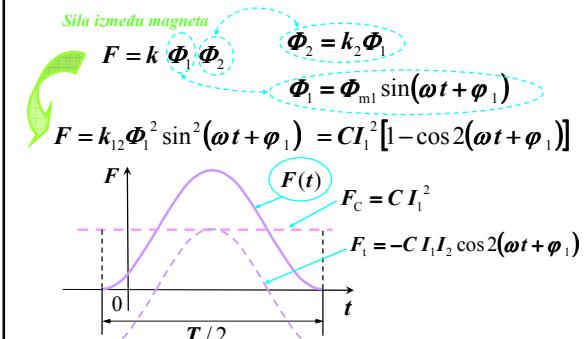PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s mekim željezom



PRINCIPI RADA KLASIČNIH MJERNIH INSTRUMENATA
Instrument s mekim željezom

Sila između magneta

$$F = CI_1^2 [1 - \cos 2(\omega t + \varphi_1)]$$






■ Zbog tromosti instrument s mekim željezom ne može pratiti frekvenciju 2ω .

Srednja vrijednost sile

$$F_a = C I_1^2$$

Instrument s mekim željezom pokazuje efektivnu vrijednost struje.

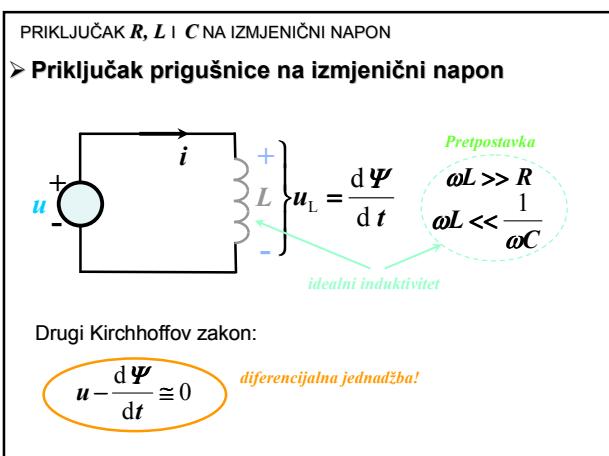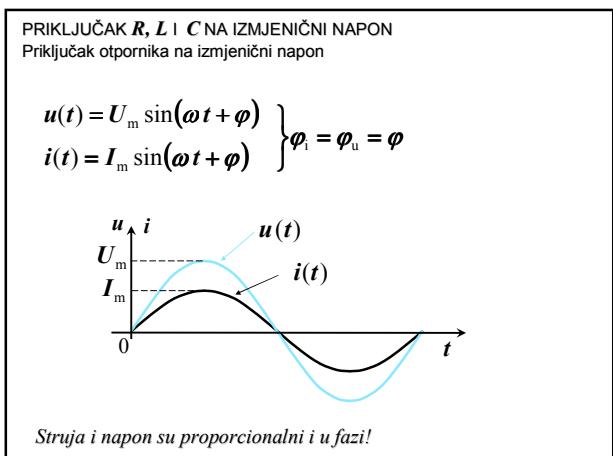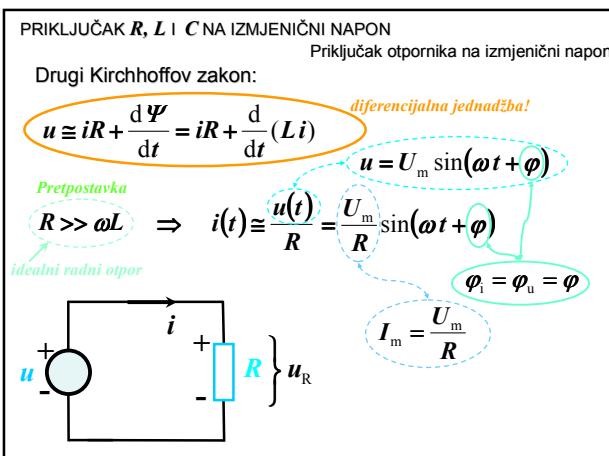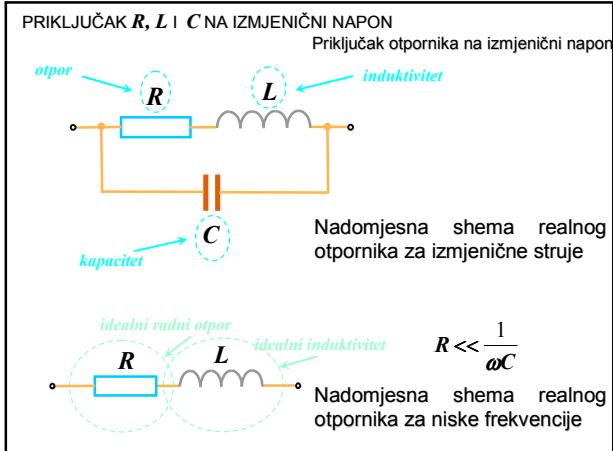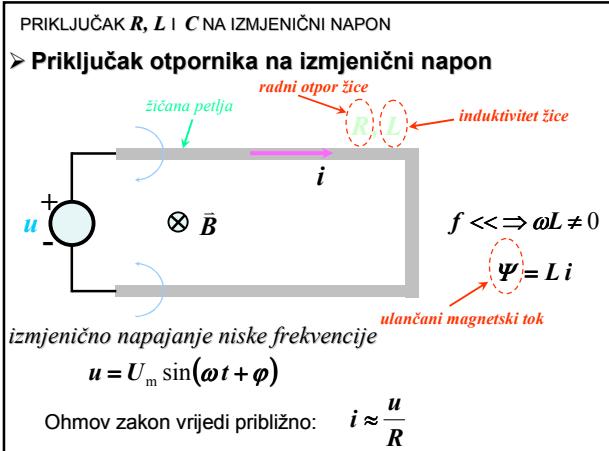Priklučak **R**, **L** i **C** na izmjenični napon



PRIKLJUČAK R , L I C NA IZMJENIČNI NAPON

Priklučak prigušnice

$\frac{d\Psi}{dt} = 0$ *diferencijalna jednadžba!*

Ulančani tok
 $\Psi = Li$

Pretpostavka
 $L = konst.$

$u = U_m \sin(\omega t + \phi_u)$

$u - L \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{u}{L} \Rightarrow di = \frac{u}{L} dt$ *integriramo*

$\Rightarrow di = \frac{U_m}{L} \sin(\omega t + \phi_u) dt \Rightarrow$ Opće rješenje

$i = \frac{U_m}{L} \int \sin(\omega t + \phi_u) dt = \frac{U_m}{\omega L} [-\cos(\omega t + \phi_u)] + C_{int}$

PRIKLJUČAK R , L I C NA IZMJENIČNI NAPON
Priključak prigušnice

Opće rješenje

$$i = \frac{U_m}{\omega L} [-\cos(\omega t + \varphi_u)] + C_{int}$$

Za trajni sinusni napon trajna struja ne može imati istosmjernu komponentu, pa je:

$$C_{int} = 0 \Rightarrow i = \frac{U_m}{\omega L} [-\cos(\omega t + \varphi_u)] = \frac{U_m}{\omega L} \sin(\omega t + \varphi_u - \frac{\pi}{2})$$

Konačno rješenje

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Maksimalna struja

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L} \quad \text{Fazni pomak struje prema naponu} \quad \varphi_i = \varphi_u - \frac{\pi}{2}$$

Struja kroz induktivitet kasni za naponom na induktivitetu za kut $\pi/2$!

PRIKLJUČAK R , L I C NA IZMJENIČNI NAPON
Priključak prigušnice


Prepostavka

$$\varphi_u = 0 \Rightarrow \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$$

Napon


$$u(t) = U_m \sin \omega t \Rightarrow i = I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Struja

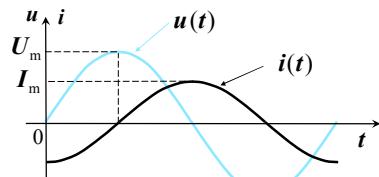

PRIKLJUČAK R , L I C NA IZMJENIČNI NAPON

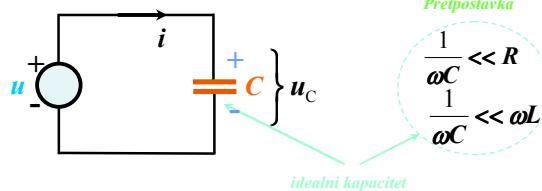➤ Priključak kondenzatora na izmjenični napon



Drugi Kirchhoffov zakon:

$$u - u_C \approx 0$$

diferencijalna jednadžba!

Prepostavka

$$\frac{1}{\omega C} \ll R \quad \frac{1}{\omega L} \ll \omega C$$

idealni kapacitet

PRIKLJUČAK R , L I C NA IZMJENIČNI NAPON

Priključak kondenzatora

Diferenciramo po t

$$q = C u_C \quad q = C u_C / \frac{d}{dt}$$

naboj na kondenzatoru

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

$$u_C = u \quad u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$i = C \frac{d}{dt} [U_m \sin(\omega t + \varphi_u)] = \omega C U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

Maksimalna struja

Fazni pomak struje prema naponu

$$I_m = \frac{U_m}{\omega C} \quad \varphi_i = \varphi_u + \frac{\pi}{2}$$

$$i = \frac{U_m}{\omega C} \sin(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2})$$

Struja kroz kapacitet prethodi naponu na kapacitetu za kut $\pi/2$!

PRIKLJUČAK R , L I C NA IZMJENIČNI NAPON
Priključak kondenzatora

Konačno rješenje

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Prepostavka


$$\varphi_u = 0 \Rightarrow \varphi_i = \frac{\pi}{2}$$

Napon

$$u(t) = U_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$


Struja

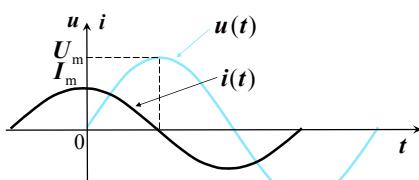

Snaga i energija kod izmjeničnih struja

SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

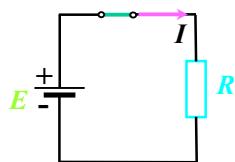■ Za strujni krug istosmjerne struje vrijedi:



Struja kroz otpor

$$I = \frac{E}{R}$$

Snaga na otporu

$$P = EI = I^2 R = \frac{E^2}{R}$$

■ Kod izmjeničnih struja definiramo trenutnu snagu na elementu:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

$$\text{Napon} \quad u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$\text{Struja} \quad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Snaga

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = U_m I_m \sin(\omega t + \varphi_u) \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m [\cos(\varphi_u - \varphi_i) - \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

$$\text{Srednja snaga} \quad P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

■ Izmjenična snaga ima dva dijela:

- konstantni - srednja radna snaga (učinak),
- izmjenični, karakteriziran frekvencijom 2ω i kutem $(\varphi_u + \varphi_i)$.

SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Snaga na radnom otporu

$$\left. \begin{array}{l} \text{Napon} \quad u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ \text{Struja} \quad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{array} \right\} \varphi_i = \varphi_u = \varphi$$

$$\text{Snaga} \quad p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m [\underbrace{\cos(\varphi_u - \varphi_i)}_0 - \cos(2\omega t + 2\varphi)]$$

Srednja radna snaga

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m = \frac{1}{2} \sqrt{2} U \sqrt{2} I = U I$$

efektivna vrijednost napona
efektivna vrijednost struje


SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

Snaga na otporu

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m [1 - \cos(2\omega t + 2\varphi)]$$

Srednja radna snaga

$$P = UI$$

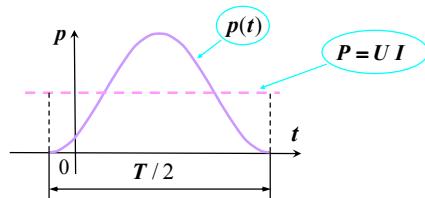

SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Snaga na induktivitetu

$$\left. \begin{array}{l} \text{Napon} \quad u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ \text{Struja} \quad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{array} \right\} \varphi_i = \varphi_u - \frac{\pi}{2}$$

struja je pomaknuta u fazi

$$\text{Snaga na induktivitetu} \quad p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m [\underbrace{\cos(\varphi_u - \varphi_i + \frac{\pi}{2})}_0 - \cos(2\omega t + 2\varphi_u - \frac{\pi}{2})]$$

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m \left[-\cos\left(2\omega t + 2\varphi_u - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

Srednja radna snaga


$$P = 0$$

SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

■ Srednja snaga (radna) na induktivitetu je jednaka nuli.

■ Postoji samo osciliranje energije između induktiviteta i izvora.
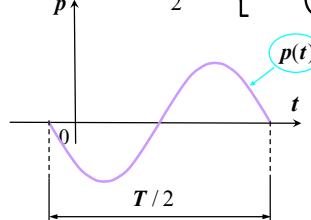
$$\text{Snaga na induktivitetu} \quad p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m \left[-\cos\left(2\omega t + 2\varphi_u - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$



SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Snaga na kapacitetu

$$\left. \begin{array}{l} \text{Napon} \quad u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ \text{Struja} \quad i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{array} \right\} \quad \varphi_i = \varphi_u + \frac{\pi}{2}$$

struja je pomaknuta u fazi

Snaga na kapacitetu

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m \left[\cos(\cancel{\varphi_u} - \cancel{\varphi_u} - \frac{\pi}{2}) - \cos(2\omega t + 2\varphi_u + \frac{\pi}{2}) \right]$$

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m \left[0 - \cos(2\omega t + 2\varphi_u + \frac{\pi}{2}) \right]$$

Srednja radna snaga

$$P = 0$$


SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

Snaga na kapacitetu

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m \left[-\cos\left(2\omega t + 2\varphi_u + \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

Prividna snaga
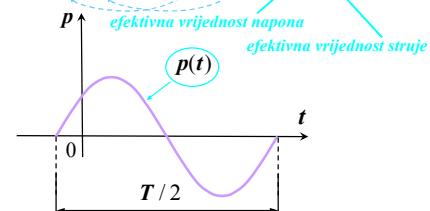
$$S = \frac{1}{2} U_m I_m = \frac{1}{2} \sqrt{2} U \sqrt{2} I = U I$$



SNAGA I ENERGIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

➤ Sažetak

a) Otpor

$$\begin{array}{ll} \text{Radna snaga} & \text{Prividna snaga} \\ P = UI & S = UI \end{array} \Rightarrow P = S$$

b) Induktivitet

$$\begin{array}{ll} \text{Radna snaga} & \text{Prividna snaga} \\ P = 0 & S = UI \end{array}$$

c) Kapacitet

$$\begin{array}{ll} \text{Radna snaga} & \text{Prividna snaga} \\ P = 0 & S = UI \end{array}$$

Fazorski račun

FAZORSKI RAČUN

■ Struje i naponi su kod određene frekvencije ω karakterizirani amplitudom i fazom:

– struja i : $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$

– napon u : $u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$

– elektromotorna sila e : $e = E_m \sin(\omega t + \varphi_e)$

■ Račun sa sinusnim veličinama je složen.

FAZORSKI RAČUN

Primjer

$$\begin{aligned} i_1 &= I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) \\ i_2 &= I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) \\ i_3 &= i_1 + i_2 \end{aligned}$$

$$i_3 = I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) + I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Pretpostavka $I_{m1} = I_{m2} = I_m$

$$i_3 = 2I_m \sin\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)$$

Dobije se vrlo složen izraz!

FAZORSKI RAČUN

- Za pojednostavljenje računa koristi se kompleksna metoda.
- To je simbolička metoda - realne sinusne veličine simboliziramo kompleksnim brojevima.
- Tu se radi o transformaciji ili preslikavanju.

Zadatak rješavamo:

- postavimo u originalu,
- preslikamo ga,
- rješimo u području slike,
- rješenje vratimo u original.



FAZORSKI RAČUN

- Kompleksni broj određuju dva podatka:

- realni dio,
- imaginarni dio.

Kompleksni brojevi $\underline{A} = a_1 + j a_2$ $a_1 = \text{realni dio}$ $a_2 = \text{imaginarni dio}$
 $j = \sqrt{-1}$ $j = \text{imaginarna jedinica}$

Suma $\underline{C} = \underline{A} + \underline{B} = (a_1 + b_1) + j(a_2 + b_2)$ *jednostavno!*

Prikaz kompleksne veličine $\underline{A} = A e^{j\varphi_A}$ *eksponencijalni oblik*

$\underline{A} = A \cos \varphi_A + j A \sin \varphi_A$ *trigonometrijski oblik*
 $a_1 = A \cos \varphi_A$ *realni dio* $a_2 = A \sin \varphi_A$ *imaginarni dio*

FAZORSKI RAČUN

Kompleksni prikaz sinusne veličine

$$\underline{A} = A \cos \varphi_A + j A \sin \varphi_A$$

trigonometrijski oblik


$$a_1 = \text{Re}(\underline{A}) = A \cos \varphi_A \quad a_2 = \text{Im}(\underline{A}) = A \sin \varphi_A$$

Modul

$$A = |\underline{A}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

Argument

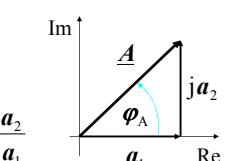
$$\varphi_A = \arctg \frac{\text{Im}(\underline{A})}{\text{Re}(\underline{A})} = \arctg \frac{a_2}{a_1}$$



Grafički prikaz kompleksnog broja

FAZORSKI RAČUN

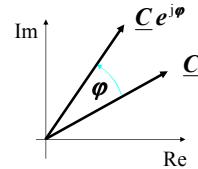
Množenje kompleksnog broja s $e^{j\varphi}$ znači zakretanje u pozitivnom smjeru za kut φ .



Grafički prikaz množenja kompleksnog broja s $e^{j\varphi}$

FAZORSKI RAČUN

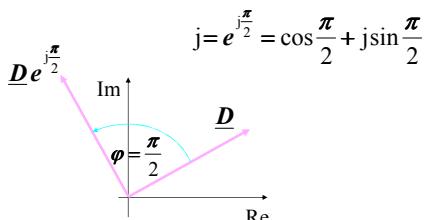
Množenje kompleksnog broja s imaginarnom jedinicom j znači zakretanje u pozitivnom smjeru za kut $+\pi/2$.



Grafički prikaz množenja kompleksnog broja s j

FAZORSKI RAČUN

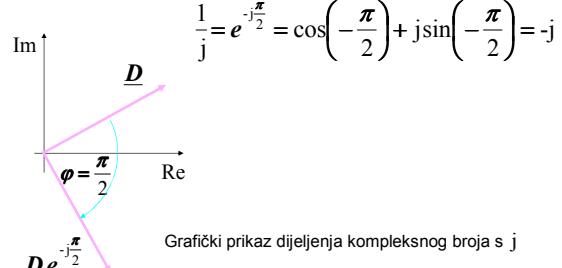Dijeljenje kompleksnog broja s imaginarnom jedinicom j znači zakretanje u pozitivnom smjeru za kut $-\pi/2$.



Grafički prikaz dijeljenja kompleksnog broja s j


FAZORSKI RAČUN

Kompleksni broj

$$\underline{A} = A e^{j\varphi_A} = a_1 + j a_2$$

Konjugirano kompleksni broj
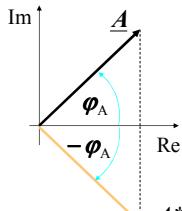
$$\underline{A}^* = A e^{-j\varphi_A} = a_1 - j a_2$$



Grafički prikaz konjugiranog kompleksnog broja

Vrijedi

$$\underline{A} \cdot \underline{A}^* = A e^{j\varphi_A} \cdot A e^{-j\varphi_A} = A^2$$

$$\text{Re}(\underline{A}) = \frac{1}{2} (\underline{A} + \underline{A}^*)$$

$$\text{Im}(\underline{A}) = \frac{1}{2j} (\underline{A} - \underline{A}^*)$$

FAZORSKI RAČUN

➤ Fazor

Sinusna funkcija

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Eksponencijalna funkcija

$$I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)} = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) + j I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Vrijedi

$$i = \text{Im}\{I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}\}$$

Sinusna funkcija je jednaka imaginarnom dijelu eksponencijalne funkcije!

FAZORSKI RAČUN

$$I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)} = I_m e^{j\varphi_i} e^{j\omega t} = \underline{I}_m e^{j\omega t}$$

Fazor

$$\underline{I}_m = I_m e^{j\varphi_i}$$

amplituda

fazor

■ Fazor karakteriziraju dva podatka (kod neke frekvencije ω):

- amplituda,
- faza (za $t=0$).

FAZORSKI RAČUN

➤ Preslikavanje

$$\underbrace{i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)}_{\text{original}} \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} \underbrace{I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}}_{\text{slika}} = \underline{I}_m e^{j\omega t}$$

znak preslikavanja

Deriviranje

$$\underbrace{\frac{di}{dt} = \omega I_m \cos(\omega t + \varphi_i)}_{\text{original}} \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} \underbrace{j\omega \underline{I}_m e^{j\omega t}}_{\text{slika}}$$

$$\frac{di}{dt} \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} j\omega \underline{I}_m e^{j\omega t}$$

FAZORSKI RAČUN


Integriranje

$$\underbrace{\int_0^t i(t) dt = -\frac{I_m}{\omega} \cos(\omega t + \varphi_i)}_{\text{original}} \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} \underbrace{\frac{I_m}{j\omega} e^{j\omega t}}_{\text{slika}}$$

$$\int_0^t i(t) dt \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} \frac{I_m}{j\omega} e^{j\omega t}$$

FAZORSKI RAČUN

➤ Primjer

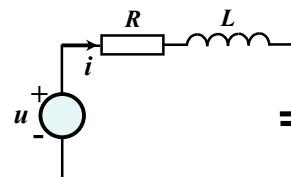

Stacionarno stanje

$$u(t) \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} U_m e^{j\omega t}$$

$$i(t) \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} I_m e^{j\omega t}$$

$$\frac{di}{dt} \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} j\omega I_m e^{j\omega t}$$

$$\int_0^t i(t) dt \xrightarrow{\cdot \equiv \cdot} \frac{I_m}{j\omega} e^{j\omega t}$$

$$(iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt) = u(t)$$

diferencijalno-integralna jednadžba!

U stacionarnom stanju imamo samo sinusne veličine!

FAZORSKI RAČUN

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = u(t)$$

Prestrikana jednadžba kruga

$$R \underline{I}_m e^{j\omega t} + j\omega L \underline{I}_m e^{j\omega t} + \frac{1}{j\omega C} \underline{I}_m e^{j\omega t} = \underline{U}_m e^{j\omega t} \quad / : e^{j\omega t}$$

algebarska jednadžba!

$$\underline{I}_m \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right) = \underline{U}_m$$

$$\underline{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{I}_m \underline{Z} = \underline{U}_m$$

FAZORSKI RAČUN

Radni otpor

$$R \quad \text{Induktivni otpor}$$

$$X_L = \omega L \quad \text{Kapacitivni otpor}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{Ukupni otpor - impedancija}$$

Fazori efektivnih vrijednosti struje i napona

$$\underline{Z} = R + j(X_L - X_C)$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{I}_m}{\sqrt{2}} = I e^{j\varphi_i}$$


$$\underline{U} = U e^{j\varphi_u}$$

Umjesto maksimalnih vrijednosti struje i napona možemo koristiti efektivne vrijednosti!

FAZORSKI RAČUN

■ Fazore prikazujemo u kompleksnoj ravnini za $t=0$:

$$e^{j\omega t} = 1$$

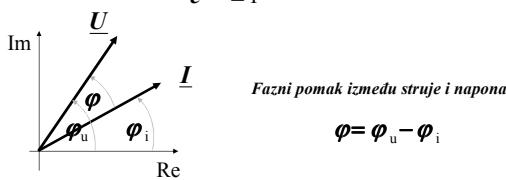

Grafički prikaz fazora efektivnih vrijednosti struje i napona

Umjesto maksimalnih vrijednosti struje i napona možemo koristiti efektivne vrijednosti!

■ Označavanje fazora: \underline{I} (u literaturi $\bar{I}, \dot{I}, \hat{I} \dots$)

FAZORSKI RAČUN

➤ Računske operacije s kompleksnim brojevima

$$\underline{A} = a_1 + ja_2 = A e^{j\varphi_A}$$

$$\underline{B} = b_1 + jb_2 = B e^{j\varphi_B}$$

$$\underline{A} \pm \underline{B} = (a_1 \pm b_1) + j(a_2 \pm b_2)$$

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = AB e^{j(\varphi_A + \varphi_B)}$$


$$\underline{A} \cdot \underline{B} = a_1 b_1 - a_2 b_2 + j(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

$$\frac{\underline{A}}{\underline{B}} = \frac{A}{B} e^{j(\varphi_A - \varphi_B)}$$

$$\frac{\underline{A}}{\underline{B}} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + j(a_2 b_1 - a_1 b_2)}{b_1^2 + b_2^2}$$

FAZORSKI RAČUN

Primjer

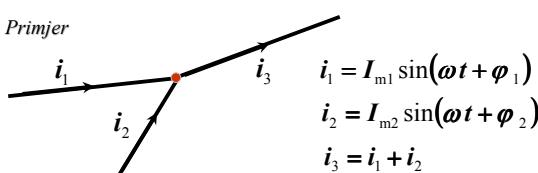

$$\underline{I}_1 = I_1 e^{j\varphi_1} = I_1 (\cos \varphi_1 + j \sin \varphi_1)$$

$$\underline{I}_2 = I_2 e^{j\varphi_2} = I_2 (\cos \varphi_2 + j \sin \varphi_2)$$

$$I_3 = \sqrt{(I_1 \cos \varphi_1 + I_2 \cos \varphi_2)^2 + (I_1 \sin \varphi_1 + I_2 \sin \varphi_2)^2}$$


$$\varphi_3 = \arctg \frac{I_1 \sin \varphi_1 + I_2 \sin \varphi_2}{I_1 \cos \varphi_1 + I_2 \cos \varphi_2}$$

FAZORSKI RAČUN

➤ Geometrijska interpretacija

■ Kompleksne brojeve prikazujemo vektorima.

■ Vrijede računske operacije za vektore.

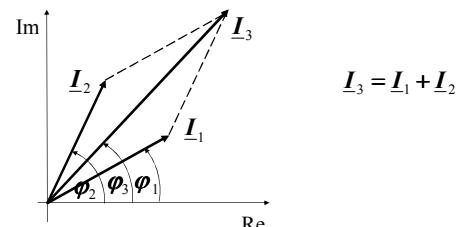

Grafički prikaz zbrajanja fazora struja