



ogledni primjerak

1. kolokvij AV, OET 2, preddiplomski studij elektrotehnike, 18.04.2016.

Ime i prezime:

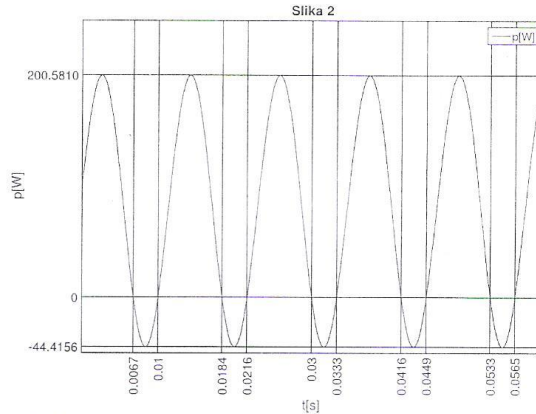
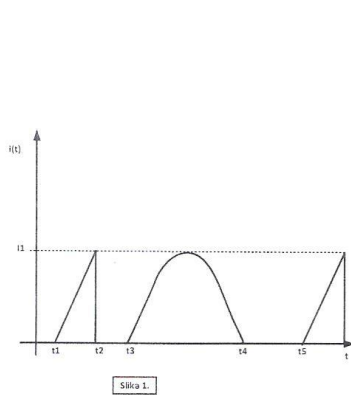
1.ZADATAK: Kroz otpornik otpora R protječe struja valnog oblika (sastavljen od trokutastog i sinusnog valnog oblika) prikazanog na slici 1. Odredite kolika se količina topline razvije na otporniku u jednom periodu valnog oblika struje.

Zadano: $R=5\text{ Ohm}$, $t_1=1\text{ s}$, $t_2=2\text{ s}$, $t_3=3\text{ s}$, $t_4=5\text{ s}$, $t_5=9\text{ s}$, $I_1=2\text{ A}$. (15 bodova)



2.ZADATAK: Valni oblik trenutne snage na nekom trošilu prikazan je na slici 2. Odredite djelatnu, jalovu i prividnu snagu toga trošila. $P_{max+} = 200,58\text{ W}$ $P_{max-} = -44,42\text{ W}$ (10 bodova)

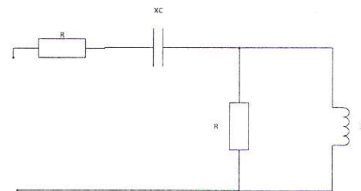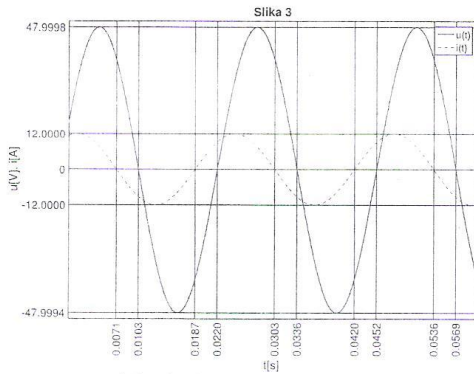
3.ZADATAK: Na nekom trošilu snimljeni su valni oblici struje i i napona prikazani na slici 3. Odredite fazore napona i struje te impedanciju ovog trošila ako je frekvencija 123 Hz. (10 bodova)




4.ZADATAK: Električni krug na slici 4 je u rezonanciji. Odredite X_L ako je zadano $R=5\text{ Ohm}$ i $X_C=6,9\text{ Ohm}$. (20 bodova)

5.ZADATAK: Za strujni krug prikazan na slici 5 metodom izravne primjene Kirchhoffovih zakona odredite struje svih grana u mreži. Zadano: $\underline{E}=231+j155\text{ V}$, $\underline{I}=20e^{j121^\circ}\text{ A}$, $R=74\text{ }\Omega$, $C=6\text{ }\mu\text{F}$, $L=50\text{ mH}$ (20 bodova)

6.ZADATAK: Odredite kompleksnu snagu strujnog izvora u mreži na slici 6 primjenom metode konturnih struja. Zadano: $e=110\sin(800t+0,2\pi)\text{ V}$, $i=17\sin(800t-1,2\pi)\text{ A}$, $R=74\text{ }\Omega$, $C=7\text{ }\mu\text{F}$, $L=60\text{ mH}$. (25 bodova)

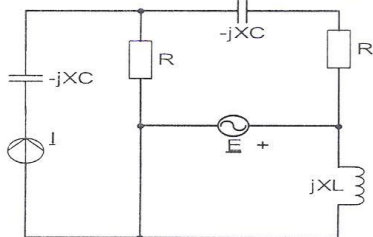

SLIKA 5

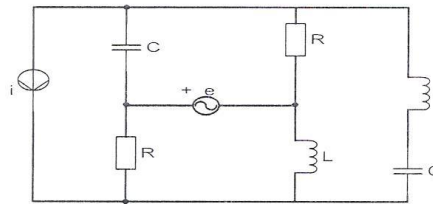


SLIKA 6

1. KOLOKVIJ - OET2 AV
- RJEŠENJA -

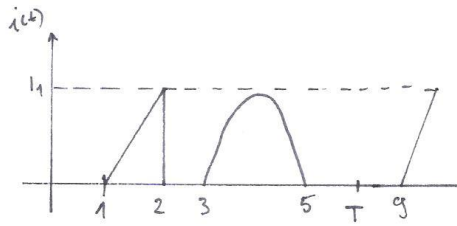1.

datak 1.

$R = 5 \Omega$
 $i(t) \rightarrow$ slika
 $W_{EJS} = 1$; 1 period
 $I_1 = 2 A$



$$I_{ef\Delta} = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,15 A ; I_{ef\Lambda} = \frac{I_1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1,41 A$$

$$T = t_5 - t_1 = 8 s ; \tau_{\Delta} = t_2 - t_1 = 2 - 1 = 1 s ; \tau_{\Lambda} = t_4 - t_3 = 5 - 3 = 2 s$$

$$I_{ef\Delta 1} = I_{ef\Delta} \sqrt{\frac{\tau_{\Delta}}{T}} = 1,15 \sqrt{\frac{1}{8}} = 0,41 A ; I_{ef\Lambda 1} = I_{ef\Lambda} \sqrt{\frac{\tau_{\Lambda}}{T}} = 1,41 \sqrt{\frac{2}{8}} = 0,71 A$$


$$I_{ef} = \sqrt{I_{ef\Delta 1}^2 + I_{ef\Lambda 1}^2} = \sqrt{0,41^2 + 0,71^2} = 0,82 A ; W = P \cdot T = I_{ef}^2 \cdot R \cdot T = 0,82^2 \cdot 5 \cdot 8 = 26,89 J$$

Zadatak 2.

$$P_{max} = 200,58 W$$

$$P_{min} = -44,42 W$$

P ; Q ; S = ?

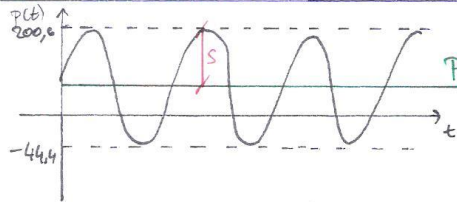


$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{P_{max} - |P_{min}|}{2} = \frac{200,6 - 44,4}{2} = 78,1 W ; S = P_{max} - P = 200,58 - 78,1 = 122,48 VA$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{122,48^2 - 78,1^2} = 94,35 VAR$$

Zadatak 3.

$$\hat{U} = 48 V$$

$$\hat{I} = 12 A$$

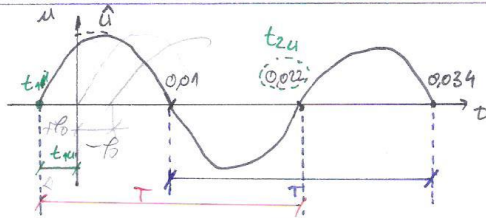

$$t_{1i} = t_{2i} - T = 0,0187 - 0,024 = -0,0053 s$$

$$\Phi_i = \omega \cdot t_{1i} = 261,8 \cdot (-0,0053) = -1,39 = -0,44\pi$$

$$T = 0,034 - 0,01 = 0,024 s$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,024} = 41,67 Hz \Rightarrow \omega = 2\pi f = 261,8 s^{-1}$$

$$\underline{U} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} e^{j\phi_u} = 33,94 e^{+j0,17\pi} V$$

$$\underline{I} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} e^{j\phi_i} = 8,49 e^{+j0,44\pi} A$$

$$t_{1u} = t_{2u} - T = 0,022 - 0,024 = -0,002 s$$

$$\Phi_u = \omega t_{1u} = 261,8 \cdot (-0,002) = -0,52 = -0,17\pi$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} = \frac{33,94 e^{+j0,17\pi}}{8,49 e^{+j0,44\pi}}$$

$$\underline{Z} = 4 e^{-j0,27\pi} \Omega$$

$$u = U_m \sin(\omega t + \phi)$$


zak 4.

$R = 5 \Omega$

$X_c = 6,9 \Omega$

Rezonancija

$X_L = ?$

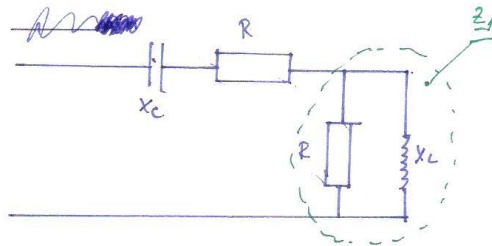

$$\underline{Z}_1 = \frac{R \cdot jX_L}{R + jX_L} \cdot \frac{R - jX_L}{R - jX_L} = \frac{R^2 jX_L - R(jX_L)^2}{R^2 + X_L^2} = \frac{X_L^2 R}{R^2 + X_L^2} + j \frac{R^2 X_L}{R^2 + X_L^2}$$

$$\text{Im}\{Z_{ak}\} = 0 \Rightarrow -X_c + \frac{R^2 X_L}{R^2 + X_L^2} = 0 / (R^2 + X_L^2)$$

$$-X_c L^2 + X_c X_L^2 + R^2 X_L = 0$$

$$X_{L1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$X_{L1,2} = \frac{-R^2 \pm \sqrt{(R^2)^2 - 4(-X_c)^2 \cdot R^2}}{-2X_c}$$

$R^4 < 4X_c^2 R^2 \Rightarrow$ kompleksno rjesenje!!!

Zadatok 6.

$\underline{E} = 231 + j155 \text{ V} = 278,18 e^{j0,59} \text{ V}$

$\underline{I} = 20 e^{j2,11} \text{ A} = -10,27 + j17,16 \text{ A}$


$R = 74 \Omega \quad X_c = \frac{1}{\omega C} = 530,52 \Omega$

$C = 6 \mu\text{F}$

$L = 50 \text{ mH}$

$X_L = \omega L = 15,71 \Omega$

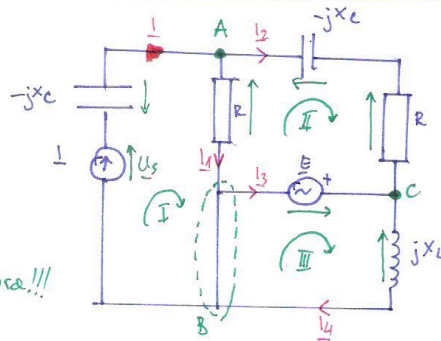Zbog urednosti izostavljaj oznake faza!!!



I. $U_s - (-jX_c) - I_1(R) = 0$

II. $-E + I_1 R - I_2(-jX_c) - I_2(R) = 0$

III. $E - I_4 jX_L = 0$

A. $I - I_1 - I_2 = 0$

B. $I_1 + I_4 - I_3 - I = 0$

C. $I_2 + I_3 - I_4 = 0$

iz III. $E = I_4 jX_L; I_4 = \frac{E}{jX_L} = \frac{278 e^{j0,59}}{j 15,71}$

$I_4 = 17,69 e^{j0,98} = 9,85 - j14,69 \text{ A}$

iz A u II!

$-E + (I - I_2)R + I_2 jX_c - I_2 R = 0$

$-E + I \cdot R - I_2 R + I_2 jX_c - I_2 R = 0$

$I_2(-R - R + jX_c) = E - I \cdot R$

$$I_2 = \frac{E - I \cdot R}{-2R + jX_c} = \frac{231 + j155 - 74(-10,27 + j17,16)}{-2 \cdot 74 + j 530,52}$$

$$I_2 = \frac{990,98 - j1114,84}{-148 + j 530,52} = 2,71 e^{-j2,68} = -2,43 - j1,21 \text{ A}$$

$$I_1 = I - I_2 = -10,27 + j17,16 + 2,43 + j1,21 = -7,84 + j18,37 = 19,97 e^{j1,97} \text{ A}$$

$$I_3 = I_4 - I_2 = 9,85 - j14,69 + 2,43 + j1,21 = 12,28 - j15,9 = 20,09 e^{-j0,91} \text{ A}$$

zad 6.

3.

$$10 \sin(800t + 0,2\pi) \Rightarrow E = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j0,2\pi} = 7,07 e^{j0,2\pi} \text{ V}$$


$$i = 17 \sin(800t - 1,2\pi) \Rightarrow I = \frac{17}{\sqrt{2}} e^{-j1,2\pi} = 12,02 e^{-j1,2\pi} \text{ A}$$

$$R = 74; C = 7 \mu\text{F}; L = 60 \text{ mH}$$

$$\omega = 800$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{800 \cdot 7 \cdot 10^{-6}} = 178,57 \Omega$$
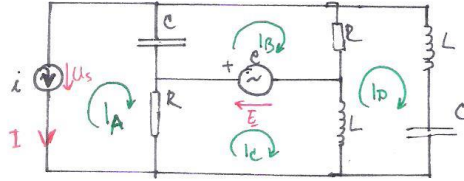
$$X_L = \omega L = 800 \cdot 60 \cdot 10^{-3} = 48 \Omega$$



$$I_A(R - jX_C) - I_B(-jX_C) - I_C R = -U_s \text{ traži se!}$$

$$I_B(R - jX_C) - I_A(-jX_C) - I_D(R) = E$$

$$I_C(R + jX_L) - I_A R - I_D(jX_L) = -E$$



$$\underline{I_D(R + 2jX_L - jX_C) - I_B(R) - I_C(jX_L) = 0}$$

$$\underline{I_A = -1}$$

1. kolokvij AV, OET 2, preddiplomski studij elektrotehnike, 18.04.2016.



Oglednici
Prijemnik
Ime i prezime:

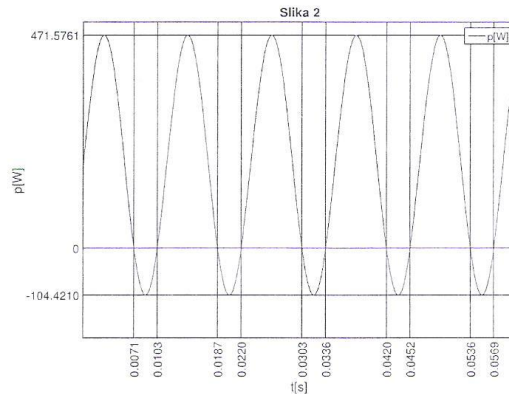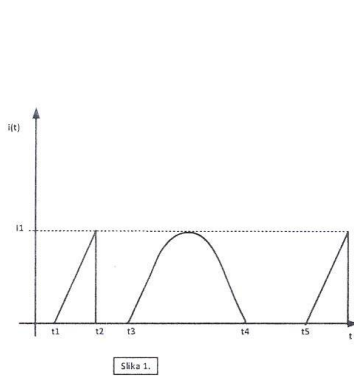1.ZADATAK: Kroz otpornik otpora R protječe struja valnog oblika prikazanog na slici 1 (sastavljen od trokutastog i sinusnog valnog oblika). Odredite kolika se količina topline razvije na otporniku u jednom periodu valnog oblika struje. Zadano: $R = 5 \text{ Ohm}$, $t_1 = 1 \text{ s}$, $t_2 = 2 \text{ s}$, $t_3 = 3 \text{ s}$, $t_4 = 7 \text{ s}$, $t_5 = 9 \text{ s}$, $I_1 = 2 \text{ A}$. (15 bodova)



2.ZADATAK: Valni oblik trenutne snage na nekom trošilu prikazan je na slici 2. Odredite djelatnu, jalovu i prividnu snagu toga trošila. $P_{\max+} = 471,58 \text{ W}$ $P_{\max-} = -104,42 \text{ W}$ (10 bodova)

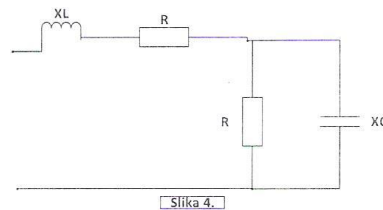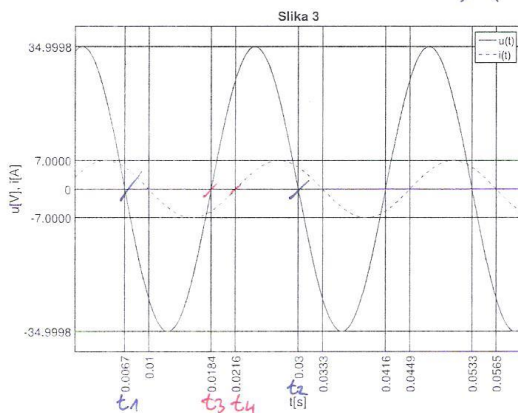
3.ZADATAK: Na nekom trošilu snimljeni su valni oblici struje i napona prikazani na slici 3. Odredite fazore napona i struje te impedanciju ovog trošila ako je frekvencija 71 Hz . (10 bodova)




4.ZADATAK: Električni krug na slici 4 je u rezonanciji. Odredite XC ako je zadano $R = 10 \text{ Ohm}$ i $XL = 10 \text{ Ohm}$. (20 bodova)

5.ZADATAK: Za strujni krug prikazan na slici 5 metodom izravne primjene Kirchhoffovih zakona odredite struje svih grana u mreži. Zadano: $E = 200 + j175 \text{ V}$, $I = 20e^{-j57^\circ} \text{ A}$, $R = 74 \text{ Ohm}$, $C = 6 \text{ }\mu\text{F}$, $L = 50 \text{ mH}$ (20 bodova)

6.ZADATAK: Odredite kompleksnu snagu strujnog izvora u mreži na slici 6 primjenom metode konturnih struja. Zadano: $e = 220\sin(1000t + 0,2\pi) \text{ V}$, $i = 13\sin(1000t - 1,2\pi) \text{ A}$, $R = 74 \text{ Ohm}$, $C = 6 \text{ }\mu\text{F}$, $L = 50 \text{ mH}$. (25 bodova)

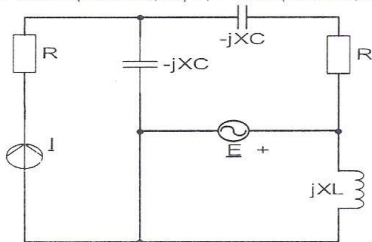

SLIKA 5

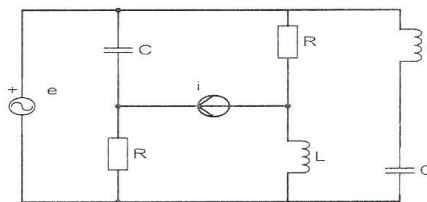

SLIKA 6

1. KOLOKVIJ OET2 -AV
- RJEŠENJA-


Zadatak 1.

$R = 5 \Omega$

$i(t) \rightarrow$ slika

$W [J] = ?$; 1 period

$I_1 = 2 A$

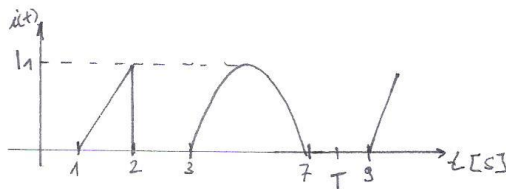

$I_{ef\Delta} = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,15 A$; $I_{ef1} = \frac{I_1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1,41 A$

$T = t_5 - t_1 = 8 - 1 = 7 s$; $\tau_{\Delta} = t_2 - t_1 = 2 - 1 = 1 s$; $\tau_1 = t_4 - t_3 = 7 - 3 = 4 s$

$I_{ef\Delta 1} = I_{ef\Delta} \sqrt{\frac{\tau_{\Delta}}{T}} = 1,15 \sqrt{\frac{1}{7}} = 0,41 A$; $I_{ef1 1} = I_{ef1} \sqrt{\frac{\tau_1}{T}} = 1,41 \sqrt{\frac{4}{7}} = 1 A$


$I_{ef} = \sqrt{I_{ef\Delta 1}^2 + I_{ef1 1}^2} = \sqrt{0,41^2 + 1^2} = 1,08 A$; $W = P \cdot T = I_{ef}^2 \cdot R \cdot T = 1,08^2 \cdot 5 \cdot 7 = 41,23 [W \cdot s] [J]$

Zadatak 2.

$P_{max} = 200,58 W = 471,58 W$

$P_{min} = -44,42 W = -104,42$

$P = ?$; $Q = ?$; $S = ?$

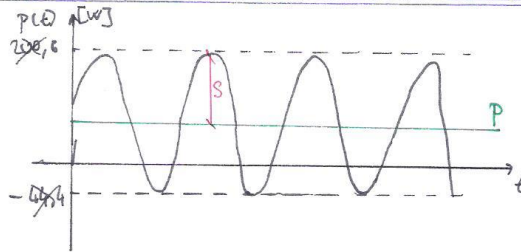


$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt =$ srednja vrijednost sinusoida! = $\frac{P_{max} - |P_{min}|}{2} = \frac{200,58 - 44,42}{2} =$

$P = \frac{P_{max} - |P_{min}|}{2} = \frac{471,58 - 104,42}{2} = 183,58 W$; $S = P_{max} - P = 471,58 - 183,58 = 288 VA$; $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 221,91 VAR$

Zadatak 3.

$U = 35 V$

$I = 7 A$

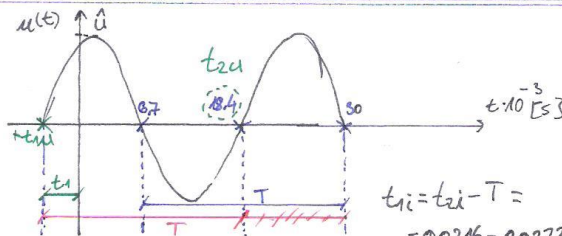

fazni pomak!:

$t_{1i} = t_{2u} - T = 0,0184 - 0,0233$

$t_{1i} = -0,0049 s$

$\varphi_u = \omega \cdot t_{1i} = 269,61 \cdot (-0,0049)$

$\varphi_u = -1,042 \pi$

$T = (30 - 6,7) \cdot 10^{-3} = 0,0233 s$

$f = \frac{1}{T} = 42,91 Hz$; $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 42,91 = 269,61 s^{-1}$

$\varphi_i = \omega t_{1i} = 269,61 \cdot (-0,0017)$


$= -0,457 \pi$

$U = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_u} = 24,75 e^{j0,42\pi} V$

$Z = \frac{U}{I} = \frac{24,75 e^{j0,42\pi}}{4,95 e^{j0,15\pi}} = 5 e^{j0,27\pi} \Omega$

$I = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_i} = 4,95 e^{j0,15\pi} A$

Resonancija

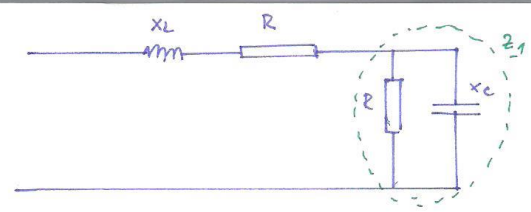

$$Z_1 = \frac{-RjX_C}{R-jX_C} \cdot \frac{R+jX_C}{R+jX_C} = \frac{X_C^2 R - jR^2 X_C}{R^2 + X_C^2} = \frac{X_C^2 R}{R^2 + X_C^2} - j \frac{R^2 X_C}{X_C^2 + R^2}$$

$$\text{Im}\{Z_{\text{uk}}\} = 0 \Rightarrow X_L - \frac{R^2 X_C}{R^2 + X_C^2} = 0 \quad / \cdot (R^2 + X_C^2)$$

$$R^2 X_L + X_L X_C^2 - R^2 X_C = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$X_{C1,2} = \frac{R^2 \pm \sqrt{(R^2)^2 - 4 \cdot R^2 \cdot X_L^2}}{2X_L}; \quad R^4 < 4R^2 X_L^2 \Rightarrow \text{Kompleksna rješenja}$$

$X_{C1,2} \in \mathbb{C}$

Zadatak 5.


$$\underline{E} = 200 + j175 = 265,75 e^{j0,23\pi} \text{ V}$$

$$\underline{I} = 20 e^{-j57^\circ} \text{ A} = 20 e^{-j0,32\pi} \text{ A} = 10,71 - j16,83 \text{ A}$$

$$R = 74 \Omega; \quad C = 6 \mu\text{F}; \quad L = 50 \text{ mH}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 530,52 \Omega \quad X_L = \omega L = 15,71 \Omega$$

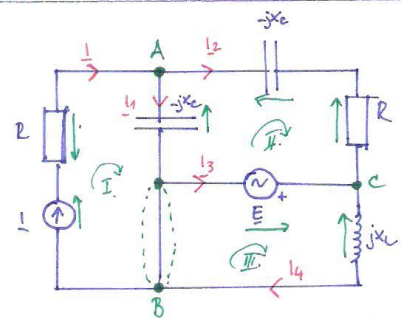zbog urealnosti izostavljamo oznake fazora



$$\text{I. } +U_s - IR - I(-jX_C) = 0$$

$$\text{II. } -E + I(-jX_C) - I_2(-jX_C) - I_2 R = 0$$

$$\text{III. } +E - I_4 jX_L = 0$$

$$\text{A } I - I_1 - I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = I - I_2$$

$$\text{B } I_1 + I_4 - I - I_3 = 0$$

$$\text{C } I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

iz III. $E = I_4 jX_L; \quad I_4 = \frac{E}{jX_L} = \frac{265,75 e^{j0,23\pi}}{j15,71}$

$$I_4 = 16,92 e^{-j0,24\pi} \text{ A} = 11,18 - j12,69 \text{ A}$$

iz A u II!

$$-E + (I - I_2)(-jX_C) - I_2(-jX_C) - I_2 R = 0$$

$$-E - jX_C I + jX_C I_2 + jX_C I_2 - I_2 R = 0$$

$$I_2(2jX_C - R) = E + jX_C I$$

$$I_2 = \frac{E + jX_C I}{2jX_C - R}$$

$$I_2 = \frac{200 + j175 + j530,52 \cdot 20 e^{-j0,32\pi}}{j1061,04 - 74}$$

$$I_2 = \frac{200 + j175 + 10610,4 e^{j0,18\pi}}{-74 + j1061,04}$$

$$I_2 = 10,23 e^{-j0,34\pi} \text{ A} = 4,93 - j8,96 \text{ A}$$

$$I_1 = I - I_2 = 10,71 - j16,83 - 4,93 + j8,96 = 5,78 - j7,87 = 9,81 e^{-j0,37\pi} \text{ A}$$

$$I_3 = I_4 - I_2 = 11,18 - j12,69 - 4,93 + j8,96 = 6,25 - j3,73 = 7,28 e^{j0,17\pi} \text{ A}$$


$$20 \sin(1000t + 0.2\pi) \Rightarrow \underline{E} = \frac{20}{\sqrt{2}} e^{j0.2\pi} \text{ V}$$

$$13 \sin(1000t - 1.2\pi) \Rightarrow \underline{I} = \frac{13}{\sqrt{2}} e^{-j1.2\pi} \text{ A}$$

$$R = 74 \Omega$$

$$C = 6 \mu\text{F} \Rightarrow X_C = \frac{1}{\omega C} = 166.66 \Omega$$
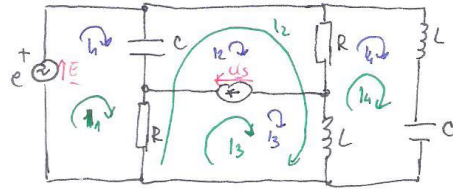
$$L = 50 \text{ mH} \Rightarrow X_L = \omega L = 50 \Omega$$



Preporučene jednadžbe (struja I je $-I_3$)

$$I_1(R - jX_C) - I_2(R - jX_C) - I_3(R) = E$$

$$I_2(2R - jX_C + jX_L) - I_1(R - jX_C) + I_3(R + jX_L) - I_4(R + jX_L) = 0$$

$$I_3(R + jX_L) - I_1(R) + I_2(R + jX_L) - I_4 jX_L = -U_s$$


$$I_4(2R + 2jX_L - jX_C) - I_2(R + jX_L) - I_3 jX_L = 0$$

$$I_3 = -1$$


s 15 bodova se prianavalo i plove kontinuirane struje ako su napisane jednadžbe i X_L, X_C, E, I

Ogledni
primjerak

1.ZADATAK: Odredite kompleksnu snagu strujnog izvora u nadomjесnoj shemi na slici 1 primjenom metode potencijala (napona) čvorova. Poznato je: $e = 200 \cdot \sin(500 \cdot t + \pi/6)$ V, $i = 2 \cdot \sin(500 \cdot t - \pi/4)$ A, $R = 10 \Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$ i $L = 500 \text{ mH}$. Da li izvor troši ili daje djelatnu snagu u mrežu? (15 bodova) *Sve do kraj ali uvr. greska (10)*

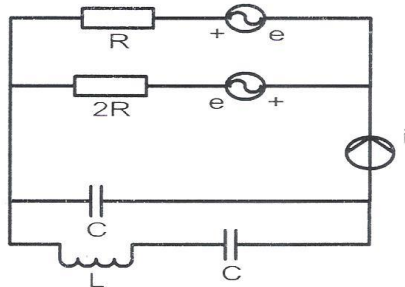


SLIKA 1

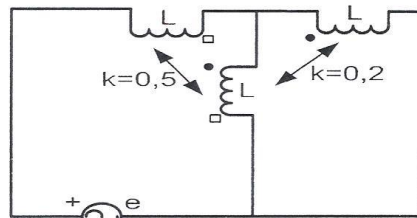

SLIKA 2

2.ZADATAK: Odredite fazor napona koji valada na krajevima srednje zavojnice na slici 2. Poznato je: frekvencija izvora 100 Hz, naponski izvor generira napon sinusnog valnog oblika amplitude od 141,42 V. Iznosi faktora magnetskih veza zadani su na shemi. (15 bodova)

3.ZADATAK: Izračunajte najveću djelatnu snagu koja se može razviti na impedanciji \underline{Z} u nadomjесnoj shemi na slici 3. Zadano je: $X_C = X_L = R_2 = R_1 = 5 \Omega$, $X_M = 2,5 \Omega$, $I = 2 \text{ A}$. (15 bodova)

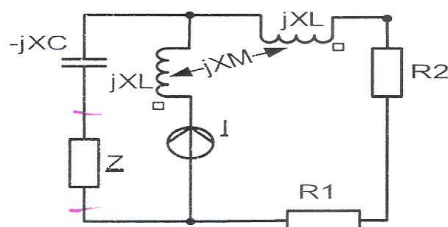

SLIKA 3

4.ZADATAK: Trofazni sustav sastoji se od trofaznog izvora u zvijezda spoju i trofaznog trošila u trokut spoju. Izračunajte kompleksnu snagu trofaznog trošila. Impedancije vodova zanemarite. Zadano je: fazni napon izvora $U = 200 \text{ V}$, $\underline{Z}_1 = 5 + j5 \Omega$, $\underline{Z}_2 = 5 + j10 \Omega$, $\underline{Z}_3 = 5 - j10 \Omega$. Na temelju teksta zadatka nacrtajte odgovarajuću nadomjесnu shemu. (15 bodova)

5.ZADATAK: Trofazno je trošilo spojeno u zvijezdu s neutralnim vodičem. Impedancije faza trošila su: $\underline{Z}_1 = 10 \angle 0^\circ \Omega$, $\underline{Z}_2 = 10 \angle -30^\circ \Omega$ i $\underline{Z}_3 = 10 \angle 30^\circ \Omega$, a linijski napon trofaznog sustava je $U = 250 \text{ V}$ te je impedancija neutralnog vodiča $\underline{Z}_0 = 1 \angle 0^\circ \Omega$. Impedancije faznih vodiča trofaznog sustava zanemarite. Odredite kompleksnu snagu trošila. Na temelju teksta zadatka nacrtajte odgovarajuću nadomjесnu shemu. (20 bodova)

6.ZADATAK: Jednofazni transformator ima broj zavoja primarnog namota 10000 i broj zavoja sekundarnog namota 2000. Elementi nadomjесne sheme ovog transformatora imaju sljedeće vrijednosti: djelatni otpor namota primara je $0,5 \Omega$, djelatni otpor namota sekundara je $0,08 \Omega$, rasipna reaktancija primara je 1Ω , rasipna je reaktancija sekundara $0,2 \Omega$, admittancija u poprečnoj grani nadomjесne sheme iznosi $0,0002 - j \cdot 0,0004 \text{ S}$, nazivni napon primara je 6300 V . Odredite korisnost ovog transformatora i snagu trošila kada je na njegov sekundar priključeno trošilo koje ima impedanciju $\underline{Z}_t = 1 + j \cdot 0,5 \Omega$ (20 bodova)

2. kolokvij AV - RJEŠENJA

Zadatak 1.

$$e = 200 \sin(500t + \pi/6) \text{ V}$$


$$i = 2 \sin(500t - \pi/4) \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$C = 10 \mu\text{F}$$

$$L = 500 \text{ mH}$$

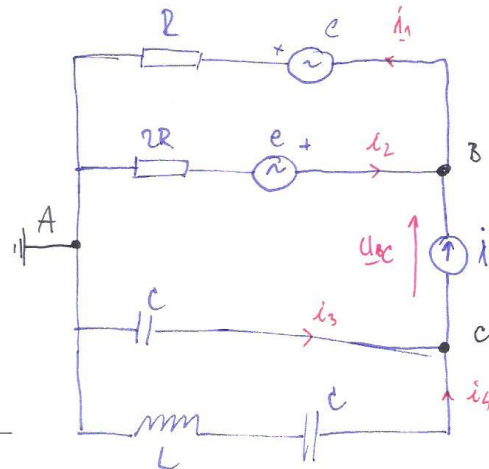si = ? ; Potencijali čvorova.
izvor ili trošilo.



$$\underline{E} = \frac{200}{\sqrt{2}} e^{j\pi/6} = 141,42 e^{j\pi/6} \text{ V} ; \quad \underline{I} = \frac{2}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} = \sqrt{2} e^{-j\pi/4} \text{ A}$$

$$\omega = 500 \text{ s}^{-1} ; \quad X_L = \omega L = 500 \cdot 0,5 = 250 \Omega ; \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = 200 \Omega$$

Metoda potencijala čvorova:

$$\varphi_A = 0$$

$$\varphi_B \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right) = \frac{-1}{R} \underline{E} + \frac{1}{2R} \underline{E} + \underline{I}$$

2

$$\varphi_C \left(\frac{1}{-jX_C} + \frac{1}{jX_L - jX_C} \right) = -\underline{I}$$

$$\varphi_B \left(\frac{2R + R}{2R \cdot R} \right) = \underline{E} \left(\frac{1}{2R} - \frac{1}{R} \right) + \underline{I}$$

$$\varphi_B \left(\frac{3}{2R} \right) = \underline{E} \left(\frac{R - 2R}{2R \cdot R} \right) + \underline{I}$$

$$\varphi_B \left(\frac{3}{2R} \right) = \underline{E} \frac{-1}{2R} + \underline{I}$$

$$\varphi_B 0,15 = \underline{E} (-0,05) + \underline{I}$$

$$\underline{\varphi}_B = \frac{-1}{3} \underline{E} + \frac{1}{0,15} \underline{1}$$

$$\underline{\varphi}_B = -\frac{1}{3} 200 \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/6} + \frac{1}{0,15} \sqrt{2} e^{-j\pi/4}$$

$$\underline{\varphi}_B = -47,14 e^{j\pi/6} + 9,43 e^{-j\pi/4} \text{ V}$$

$$\underline{\varphi}_B = -40,85 - j23,57 + 6,67 - j6,67$$

$$\underline{\varphi}_B = -34,18 - j30,24 \text{ V} = -45,64 e^{j0,23\pi}$$

2

$$\underline{\varphi}_C \left(j \frac{1}{X_C} - j \frac{1}{X_L - X_C} \right) = -1$$

$$\underline{\varphi}_C \left(j \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L - X_C} \right) \right) = -1$$

$$\underline{\varphi}_C j \frac{X_L - X_C - X_C}{X_L X_C - X_C^2} = -1$$

$$\underline{\varphi}_C j \frac{X_L - 2X_C}{X_L X_C - X_C^2} = -1$$

$$\underline{\varphi}_C = -\frac{1}{j} \frac{1}{X_L - 2X_C} \frac{X_L X_C - X_C^2}{X_C}$$

$$\underline{\varphi}_C = j \frac{1}{X_L - 2X_C} \frac{X_L X_C - X_C^2}{X_C} = j \sqrt{2} e^{-j\pi/4} \frac{250 \cdot 200 - 200^2}{250 - 400}$$

$$\underline{\varphi}_C = -j \sqrt{2} 66,66 e^{-j\pi/4} = \sqrt{2} 66,66 e^{-j\pi/2} e^{-j\pi/4}$$

$$\underline{\varphi}_C = 94,27 e^{-j\frac{3\pi}{4}} = -94,27 e^{j\pi/4} = -66,66 - j66,66 \text{ V}$$

2

$$\underline{U}_{BC} = \underline{\varphi}_B - \underline{\varphi}_C = +66,66 + j66,66 - 34,18 - j30,24$$

$$\underline{U}_{BC} = 32,48 + j36,42 \text{ V} = 48,8 e^{j0,26\pi} \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BC} = 48,8 e^{j0,26\pi} \text{ V}$$

3

Kompleksna snaga izvora I:

$$S_i = \underline{U}_{sc} \cdot \underline{I}^* =$$

$$= 48,8 e^{j0,26\pi} \cdot \sqrt{2} e^{j\pi/4}$$

$$= 69,01 e^{j0,51\pi} = \cancel{-2,17 + j50,31} \text{ VA}$$


$$= -2,17 + j68,98 \text{ VA} \quad 4$$

$P_i = -2,17 \Rightarrow$ Izvor uzima snagu iz mreže. 2 Z15

Zadatak 2.

- $f = 50 \text{ Hz}$
- $\hat{E} = 141,42 \text{ V}$
- $k_1 = 0,5$
- $k_2 = 0,2$

- $U_{L2} = ?$

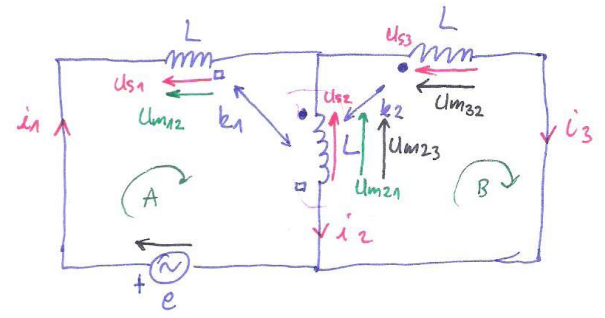

$$\underline{U}_{L2} = \underline{U}_{s2} + \underline{U}_{m21} + \underline{U}_{m23}$$

KZU i KZS:

$$+ \underline{E} - \underline{U}_{s1} - \underline{U}_{m12} - \underline{U}_{s2} - \underline{U}_{m21} - \underline{U}_{m23} = 0$$

$$+ \underline{U}_{s2} + \underline{U}_{m21} + \underline{U}_{m23} - \underline{U}_{s3} - \underline{U}_{m32} = 0 \quad L$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

$$E - I_1 jX_L - I_2 jX_{M1} - I_2 jX_L - I_1 jX_{M1} - I_3 jX_{M2} = 0$$

4

$$I_2 jX_L + I_1 jX_{M1} + I_3 jX_{M2} - I_3 jX_L - I_2 jX_{M2} = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \rightarrow I_3 = I_1 - I_2$$

$$X_M = k \cdot \sqrt{X_{L1} X_{L2}} \Rightarrow X_{M1} = 0,5 X_L$$

$$X_{M2} = 0,2 X_L$$

1

$$E - I_1 jX_L - I_2 j0,5X_L - I_2 jX_L - I_1 j0,5X_L - I_3 j0,2X_L = 0$$

$$I_2 jX_L + I_1 j0,5X_L + I_3 j0,2X_L - I_3 jX_L - I_2 j0,2X_L = 0$$

$$E - I_1 j1,5X_L - I_2 j1,5X_L - I_3 j0,2X_L = 0$$

$$I_2 j0,8X_L + I_1 j0,5X_L - I_3 j0,8X_L = 0$$

$$E - I_1 j1,5X_L - I_2 j1,5X_L - I_1 j0,2X_L + I_2 j0,2X_L = 0$$

$$I_2 j0,8X_L + I_1 j0,5X_L - I_1 j0,8X_L + I_2 j0,8X_L = 0$$

$$E - I_1 j1,7X_L - I_2 j1,3X_L = 0$$

$$-I_1 j0,3X_L + I_2 j1,6X_L = 0$$

$$I_1 = \frac{1,6 X_L}{0,3 X_L} I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{1,6}{0,3} I_2$$

$$E - \frac{1,6}{0,3} I_2 j1,7X_L - I_2 j1,3X_L = 0$$

$$E - I_2 j \left(\frac{1,6 \cdot 1,7}{0,3} X_L + 1,3 X_L \right) = 0$$

$$I_2 = -j E \frac{30}{311 X_L}$$

$$\Rightarrow I_2 = -j E \frac{30}{311 X_L}$$

~~2~~

~~2~~

2

$$I_1 = -j E \frac{160}{311 X_L}$$

~~2~~

~~2~~

2

$$I_3 = -j E \frac{130}{311 X_L}$$

~~2~~

~~2~~

2

$$\underline{U}_{L2} = \underline{U}_{S2} + \underline{U}_{M22} + \underline{U}_{M23}$$

$$\underline{U}_{L2} = jX_L \cdot \underline{I}_2 + j0,5X_L \cdot \underline{I}_1 + j0,2X_L \underline{I}_3 \quad 2$$

$$\underline{U}_{L2} = jX_L \left(\underline{I}_2 + 0,5 \underline{I}_1 + 0,2 \underline{I}_3 \right)$$

$$= jX_L \left(-jE \frac{30}{311X_L} + 0,5(-jE) \frac{160}{311X_L} + 0,2(-jE) \frac{130}{311X_L} \right)$$

$$\underline{U}_{L2} = j \cdot (-j) \cdot E \cdot \frac{136}{311}$$

$$\underline{U}_{L2} = 0,4373 E$$

$$\hat{E} = 141,42 \text{ V} \Rightarrow \underline{E} = \frac{\hat{E}}{\sqrt{2}} e^{j0} = 100 e^{j0} \text{ V} \quad 2$$

$$\underline{U}_{L2} = 43,73 e^{j0} \text{ V}$$

Z 15


3.

$$X_C = X_L = R_2 = R_1 = 5 \Omega$$

$$X_M = 2,5 \Omega$$


$$I = 2 A$$

$$Z_{th} = ? \quad P = P_{max}$$

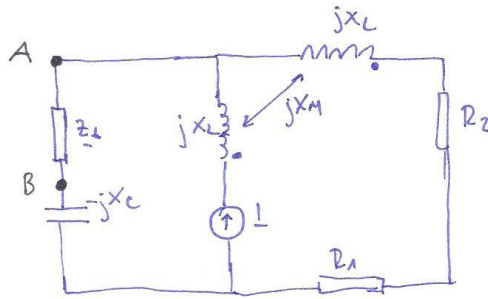

Theveninov teorem!

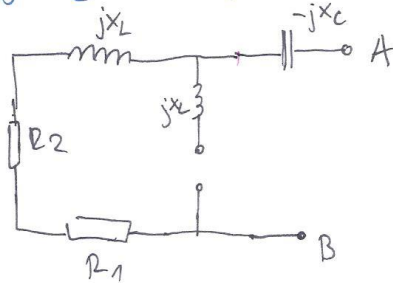Određivanje Z_{th} → Strujne izvore odpojimo; Naponske kratko spojimo




2
Mutualinduktivna veza = 0
Nema struje !!!

$$Z_{th} = R_1 + R_2 + jX_L - jX_C =$$

$$= 10 + j0 \Omega$$

$$Z_{th} = 10 \Omega$$

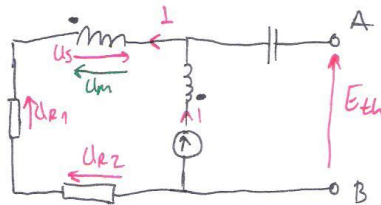Određivanje E_{th} → Napon priključnica A i B!




$$E_{th} = I \cdot (R_1 + R_2) + jI X_L - jI X_C \quad ; \quad I = 1e^{j0} = 2 A$$

$$E_{th} = 2 \cdot (10) + j2 \cdot 5 - j2 \cdot 5$$

$$E_{th} = 20 + j5$$

$$E_{th} = 20 + j5 = 20,62 e^{j0,08\pi} \text{ V}$$

Nadomjesta mreža:

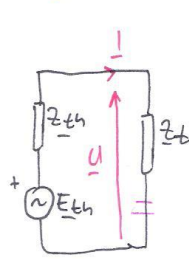

teorem max. snage:

$$\cancel{Z_L} = \cancel{Z_L}^* \quad Z_L = Z_{th}^* \quad 2$$
$$Z_L \quad P = P_{max}$$

$$Z_{th} = 10 \Omega \Rightarrow Z_L = 10 \Omega$$

$$I = \frac{E_{th}}{Z_{th} + Z_L} = \frac{20,62 e^{j0,08\pi}}{20} = 1,031 e^{j0,08\pi} \quad 1 \rightarrow \text{štos u izračunu}$$

$$P_{max} = I^2 \cdot Z_L = 1,031^2 \cdot 10 = 10,63 \text{ W} \quad 2$$


$$P_{max} = 10,63 \text{ W}$$

Z 15

zadatak 4.
 trofazni sustav
 izvor \rightarrow Y; simetričan
 Trošilo \rightarrow D

$U_{fi} = 200V$
 $Z_1 = 5 + j5 \Omega$
 $Z_2 = 5 + j10 \Omega$
 $Z_3 = 5 - j10 \Omega$

$S = ?$ shema?

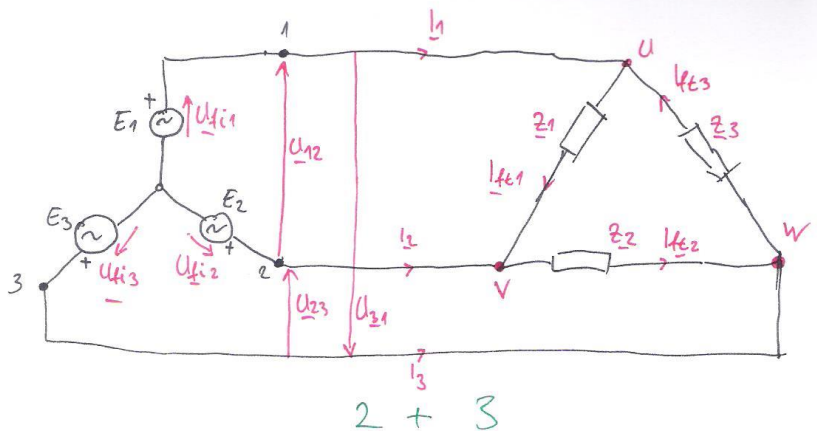

$$S = S_1 + S_2 + S_3 \quad 2$$

Linijski naponi referentni!

$$U_L = \sqrt{3} U_{fi} = 200\sqrt{3} = 346,41V$$

$$\underline{U}_{12} = 346,41 e^{j0} V$$

$$\underline{U}_{23} = 346,41 e^{-j\frac{2\pi}{3}} V$$

$$\underline{U}_{31} = 346,41 e^{j\frac{2\pi}{3}} V$$

2

Izračun snage:

$$S_1 = \underline{U}_{12} \cdot \underline{I}_{e1}^* = \underline{U}_{12} \cdot \frac{\underline{U}_{12}}{Z_1^*} = \frac{U_{12}^2}{Z_1^*}$$

$$S_2 = \underline{U}_{23} \cdot \underline{I}_{e2}^* = \underline{U}_{23} \cdot \frac{\underline{U}_{23}}{Z_2^*} = \frac{U_{23}^2}{Z_2^*} \quad 3$$

$$S_3 = \underline{U}_{31} \cdot \underline{I}_{e3}^* = \underline{U}_{31} \cdot \frac{\underline{U}_{31}}{Z_3^*} = \frac{U_{31}^2}{Z_3^*}$$

(znosi $U_L = U_{12} = U_{23} = U_{31}$)

$$S = \sqrt{3} U_L^2 \left(\frac{1}{Z_1^*} + \frac{1}{Z_2^*} + \frac{1}{Z_3^*} \right) =$$

$$= \sqrt{3} U_L^2 \left(\frac{1}{5 - j5} + \frac{1}{5 - j10} + \frac{1}{5 + j10} \right)$$

$$\underline{S} = \cancel{X} \cdot U_e^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{10} e^{+j\pi/4} + \frac{\sqrt{5}}{25} e^{+j0,35\pi} + \frac{\sqrt{5}}{25} e^{-j0,35\pi} \right)$$

$$\underline{S} = \cancel{X} \cdot U_e^2 \left(\frac{\sqrt{2}}{10} \frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{10} \frac{\sqrt{2}}{2} + 0,04 + j0,08 + 0,04 - j0,08 \right)$$

$$\underline{S} = \cancel{X} \cdot U_e^2 (0,1 + 0,04 + 0,04 + j0,1)$$

$$\underline{S} = \cancel{64,799} + j36 \text{ kVA} = 21,6 + j12 \text{ kVA} \quad 3 \quad Z_{15}$$

Zadatak 5.

Trofazni sustav s nulvodivcem.

$$\underline{Z}_1 = 10 \Omega$$


$$\underline{Z}_2 = 10 e^{-j30^\circ} \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = 10 e^{j30^\circ} \Omega$$

$$U_e = 250 \text{ V} \Rightarrow U_f = 144,34 \text{ V}$$

$$\underline{Z}_0 = 1 \Omega$$

$\underline{S}_t = ?$ Shema!

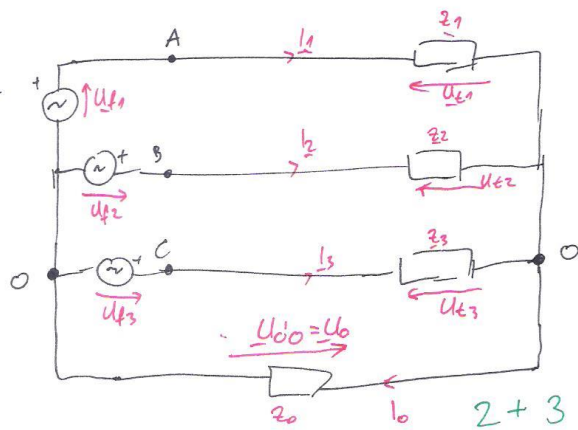

$$\underline{S}_t = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = U_1^2 \cdot \underline{Z}_1 + I_2^2 \cdot \underline{Z}_2 + I_3^2 \cdot \underline{Z}_3$$

Milmanovim teoremom se određuje U_{00} :

$$\underline{U}_{00} = \frac{\frac{U_{f1}}{\underline{Z}_1} + \frac{U_{f2}}{\underline{Z}_2} + \frac{U_{f3}}{\underline{Z}_3}}{\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} + \frac{1}{\underline{Z}_0}}$$

$$\underline{U}_{00} = \frac{\frac{U_{f1}}{10} + \frac{U_{f2}}{10 e^{-j\pi/6}} + \frac{U_{f3}}{10 e^{j\pi/6}}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10 e^{-j\pi/6}} + \frac{1}{10 e^{j\pi/6}} + 1}$$

3

$$\underline{U}_{o'o} = \frac{14,43 + 14,43 e^{j(\frac{\pi}{3} + \pi)} + 14,43 e^{j(\frac{\pi}{3} - \pi)}}{0,1 + 2 \cdot 0,087 + 1}$$

$$\underline{U}_{o'o} = \frac{14,43 + 14,43 e^{-j\frac{\pi}{2}} + 14,43 e^{j\frac{\pi}{2}}}{1,274}$$

$$\underline{U}_{o'o} = 11,33 \text{ V} \quad \underline{U}_{o'o} = 11,33 \text{ V} \quad 2$$

Sada se određuje struja trošila:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{f1} - \underline{I}_1 \underline{Z}_1 - \underline{U}_{o'o} &= 0 \quad 1 \\ 144,34 - 10 \underline{I}_1 - 11,33 &= 0 \\ \underline{I}_1 &= 13,301 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_{f2} - \underline{I}_2 \underline{Z}_2 - \underline{U}_{o'o} &= 0 \\ 144,34 e^{j\frac{2\pi}{3}} - \underline{I}_2 10 e^{-j\frac{\pi}{6}} - 11,33 &= 0 \\ -83,5 - j125 - 10 \underline{I}_2 e^{-j\frac{\pi}{6}} &= 0 \\ \underline{I}_2 &= 15,03 e^{j\frac{1,64}{A}} \\ \underline{Z} &= 1 + 1 \end{aligned}$$

ili \underline{U}_{f3}

$$\begin{aligned} \underline{U}_{f3} = \underline{U}_{o'o} = \underline{I}_3 \underline{Z}_3 \\ 144,34 e^{+j\frac{2\pi}{3}} - 11,33 &= \underline{I}_3 10 e^{j\frac{\pi}{6}} \\ -83,5 + j125 &= \underline{I}_3 10 e^{j\frac{\pi}{6}} \\ \underline{I}_3 &= 15,03 e^{j0,35\pi} \text{ A} \\ \underline{I}_3 &= 15,03 e^{j0,35\pi} \text{ A} \end{aligned}$$

Sada se određuje trofazna snaga:

$$\begin{aligned} S_T &= \underline{I}_1^2 \cdot \underline{Z}_1 + \underline{I}_2^2 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{I}_3^2 \cdot \underline{Z}_3 \quad \text{ili } \frac{U^2}{Z} \quad 2 \\ &= 13,301^2 \cdot 10 + 15,03^2 \cdot 10 e^{-j\frac{\pi}{6}} + 15,03^2 \cdot 10 e^{+j\frac{\pi}{6}} \\ &= 13,301^2 \cdot 10 + 2 \cdot (15,03^2 \cdot 10 \cdot \cos(\frac{\pi}{6})) \\ &= 5681,88 e^{j0} \text{ VA} \end{aligned}$$

$$\underline{U}_{f1} \underline{I}_1^* = \underline{I}_1 \underline{Z}_1 \underline{I}_1^* = \underline{I}_1^2 \underline{Z}_1$$

$\underline{Z} 20$


Pismeni ispit

24.06.2016.

OET 2, preddiplomski studij elektrotehnike


Ogledni
priručnik
Ime i prezime:

1.ZADATAK; Kroz otpornik otpora R protječe struja valnog oblika prikazanog na slici 1 (sastavljen od trokutastog i sinusnog valnog oblika). Odredite kolika se količina topline razvije na otporniku u periodu vremena od 0 s do 12 s. Zadano: $R = 5 \text{ Ohm}$, $t_1 = 1 \text{ s}$, $t_2 = 2 \text{ s}$, $t_3 = 3 \text{ s}$, $t_4 = 7 \text{ s}$, $t_5 = 9 \text{ s}$, $I_1 = 2 \text{ A}$. (15 bodova).

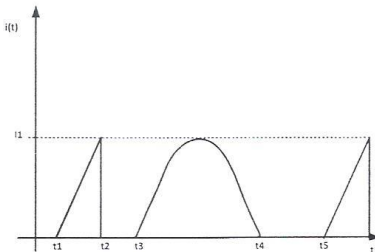


Slika 1.

2.ZADATAK: Električni krug na slici 2 je u rezonanciji. Odredite XC ako je zadano $R = 10 \text{ Ohm}$ i faktor dobrote kruga $Q = 3$. (20 bodova) $Q = 0,3$

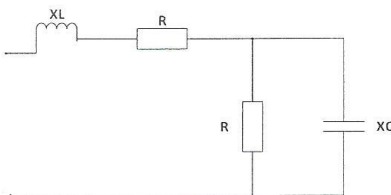

Slika 2.

3.ZADATAK: Odredite kompleksnu snagu naponskog izvora u nadomjесnoj shemi na slici 3 primjenom metode po izboru. Poznato je: $e = (200/\sqrt{2}) \cdot \sin(500 \cdot t + \pi/6) \text{ V}$, $i = \sqrt{2} \cdot \sin(500 \cdot t - \pi/4) \text{ A}$, $R = 10 \text{ Ohm}$, $C = 10 \text{ } \mu\text{F}$ i $L = 500 \text{ mH}$. Da li izvor troši ili daje djelatnu snagu u mrežu? (20 bodova)

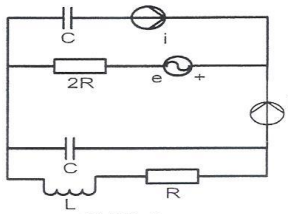


SLIKA 3

4.ZADATAK: Izračunajte najveću djelatnu snagu koja se može razviti na impedanciji Z u nadomjесnoj shemi na slici 4. Zadano je: $X_L = R_2 = R_1 = 10 \text{ Ohm}$, $X_M = 5 \text{ Ohm}$, $I = 2 \text{ A}$. (25 bodova)

$$X_{M1} = 5 \text{ } \Omega$$

$$X_{M2} = 3 \text{ } \Omega$$

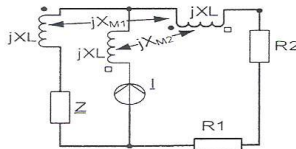


SLIKA 4

5.ZADATAK: Trofazno je trošilo spojeno u zvijezdu s neutralnim vodičem. Impedancije faza trošila su: $Z_1 = 20 \angle 0^\circ \text{ } \Omega$, $Z_2 = 10 \angle -60^\circ \text{ } \Omega$ i $Z_3 = 10 \angle 60^\circ \text{ } \Omega$, a linijski napon trofaznog sustava je $U = 400 \text{ V}$ te je impedancija neutralnog vodiča $Z_0 = 1 \angle 0^\circ \text{ } \Omega$. Impedancije faznih vodiča trofaznog sustava su $Z_V = 1 + 2j \text{ } \Omega$. Odredite kompleksnu snagu trošila. Na temelju teksta zadatka nacrtajte odgovarajuću nadomjесnu shemu. (20 bodova)

zadatok:

- $t_w = 12s$
- $R = 5\Omega$
- $t_1 = 1s$
- $t_2 = 2s$
- $t_3 = 3s$
- $t_4 = 7s$
- $t_5 = 3s$
- $t_6 = 1s$
- $h = 2A$

$w = ?$

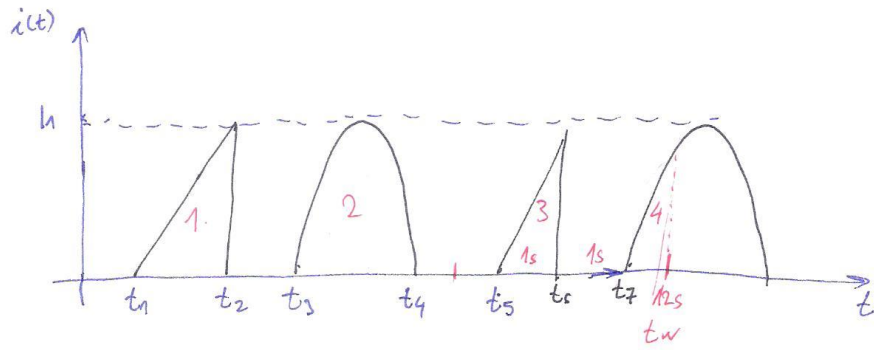

-određuje se količina energije u periodu višenamerni koji nije cjelobrojni višekratnik periode strujnog signala. Potrebno je ili: a) integrirati svaki dio b) odrediti ef. vrijednosti za dio 1-3 + integrirati 4.

10 bodova ako je rješeno na $l_{ef} = \sqrt{Z_{ef}} \Rightarrow W = l_{ef}^2 \cdot R \cdot t$

Toplina zbog Δ struje:

$$l_{ef\Delta} = \frac{l_1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow W_{\Delta} = l_{ef\Delta}^2 \cdot R \cdot (t_2 - t_1) + l_{ef\Delta}^2 \cdot R \cdot (t_6 + t_5) \quad 5$$

$t_2 - t_1 \rightarrow$ periodično

$$W_{\Delta} = \frac{4}{3} \cdot 5 \cdot 2 \cdot (2-1) = 13,333 \text{ J}$$

Toplina zbog cijele sinusoide:

$$l_{ef1} = \frac{l_1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \Rightarrow W_1 = l_{ef1}^2 \cdot R \cdot (t_4 - t_3) = 2 \cdot 5 \cdot (7-3) = 40 \text{ J} \quad 5$$

Toplina zbog posljednjeg djela sinusoide:

$$W_5 = \int_0^{12-t_7} i^2(t) \cdot R dt = \int_0^1 h^2 \sin^2(\omega t) \cdot R dt = \Rightarrow f = \frac{1}{T} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2 \cdot (t_4 - t_3)} = \frac{\pi}{t_4 - t_3} = \frac{\pi}{4}$$

$$= R h^2 \int_0^1 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} t\right) dt = R h^2 \int_0^1 \frac{1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{4} t\right)}{2} dt = R h^2 \int_0^1 \frac{1}{2} dt - R h^2 \frac{1}{2} \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2} t\right) dt =$$

$$= \frac{4R}{2} t \Big|_0^1 - \frac{4R}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right) \Big|_0^1 = \frac{4R}{2} - \frac{4R}{\pi} = \frac{5}{2} - \frac{5}{\pi} = 0,8085 \text{ J} = \frac{10}{2} - \frac{10}{\pi} = 1,82 \text{ J} \quad 5$$

Ukupno: $W = W_{\Delta} + W_1 + W_5 = 13,33 + 40 + 1,82 = 55,15 \text{ J} \quad 5 \quad [20]$


datale.

$R = 10 \Omega$

$X_c = ?$

$Q = 0,3$

Rezonancija

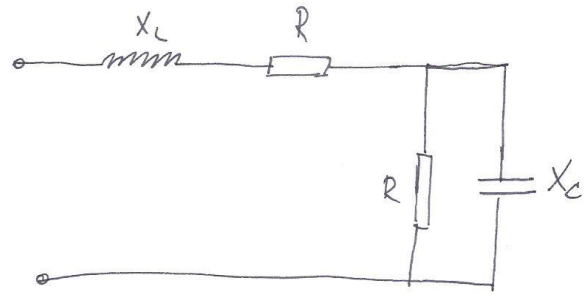

Rezonancija:

$Re\{Z\} = Z$

$Im\{Z\} = 0$

Paralela:

$$Z_p = \frac{R \cdot (-jX_c)}{R - jX_c} = \frac{R + jX_c}{R + jX_c} = \frac{-jR^2X_c + RX_c^2}{R^2 + X_c^2}$$

$$Z_p = \frac{R X_c^2}{R^2 + X_c^2} - j \frac{R^2 X_c}{R^2 + X_c^2}$$

$$Z_{uk} = R + jX_L + Z_p = R + jX_L + \frac{R X_c^2}{R^2 + X_c^2} - j \frac{R^2 X_c}{R^2 + X_c^2}$$

$$Z_{uk} = \underbrace{R + \frac{R X_c^2}{R^2 + X_c^2}}_{Re\{Z\}} + j \underbrace{\left(X_L - \frac{R^2 X_c}{R^2 + X_c^2} \right)}_{Im\{Z\}} \quad ; \text{ Serijska rezonancija izmedu } X_L \text{ i } Im\{Z_p\}$$

Faktor dobrote:

1. Rezonancija
2. Omjer $U_L/U_R \Rightarrow \frac{X_L}{R}$ samo jedan od 2 reaktivna elementa za Ukupni Z
 \downarrow Ukupni otpor kruga.

$$Q = \frac{X_L}{Re\{Z\}} = \frac{X_L}{R + \frac{R X_c^2}{R^2 + X_c^2}}$$

$$X_L = Q \cdot R + Q \cdot \frac{R X_c^2}{R^2 + X_c^2}$$

Rezonancijski:

$$\operatorname{Im}\{Z\} = 0$$

$$Q \cdot R + Q \cdot \frac{R X_c^2}{R^2 + X_c^2} = \frac{R^2 X_c}{R^2 + X_c^2} \quad / \cdot R^2 + X_c^2$$

~~$$Q R^3 + Q R X_c^2 + Q R X_c^2 + Q R X_c^4 =$$~~

$$Q R^3 + Q R X_c^2 + Q R X_c^2 - R^2 X_c = 0$$

$$2 Q R X_c^2 - R^2 X_c + Q R^3 = 0$$

$$2 \cdot 0,3 \cdot 10 \cdot X_c^2 - 10^2 X_c + 0,3 \cdot 10^3 = 0$$

$$6 X_c^2 - 100 X_c + 300 = 0$$

$$X_{c1} = 12,74 \Omega$$

$$X_{c2} = 3,92 \Omega$$

$$X_{c1} = 12,74 \Omega$$

$$X_{c2} = 3,92 \Omega$$

5

Σ 15

zadatak 3.

$$e = \frac{200}{\sqrt{2}} \sin(500t + \pi/6) \text{ V}$$

$$i = \sqrt{2} \sin(500t - \pi/4) \text{ A}$$

$$R = 10 \Omega$$


$$C = 10 \mu\text{F}$$

$$L = 500 \text{ mH}$$

$S_e = ?$

Izvor ili trošilo?

Metoda po izboru

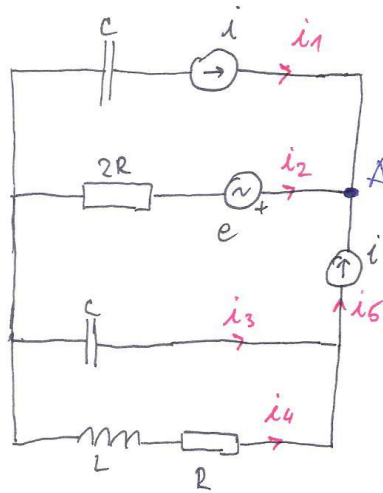

KZS A: $i_1 + i_2 + i_5 = 0$

$$i_2 = -i_1 - i_5$$

$$i_2 = -i_1 - i_5$$

$$i_2 = -1e^{-j\pi/4} - 1e^{-j\pi/4}$$

$$i_2 = -2e^{-j\pi/4}$$

$$i_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} \text{ A}$$

$$i_5 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} \text{ A}$$

$$E = \frac{200}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/6}$$

$$E = 100 e^{j\pi/6} \text{ V}$$

Snaga napunskog izvora:

$$S_e = E \cdot i_2^* = 100 e^{j\pi/6} \cdot (-2) e^{j\pi/4}$$

$$S_e = -200 e^{j\frac{5\pi}{12}} = -51,76 - j193,18 \text{ VA}$$


$P_e = -51,76 \text{ W} \Rightarrow$ izvor radi kao trošilo!!!

ovisno o metodi 220

data 4:


- $R_1 = R_2 = X_L = 10 \Omega$
- $X_{M1} = 5 \Omega; X_{M2} = 3 \Omega$
- $I = 2 A$

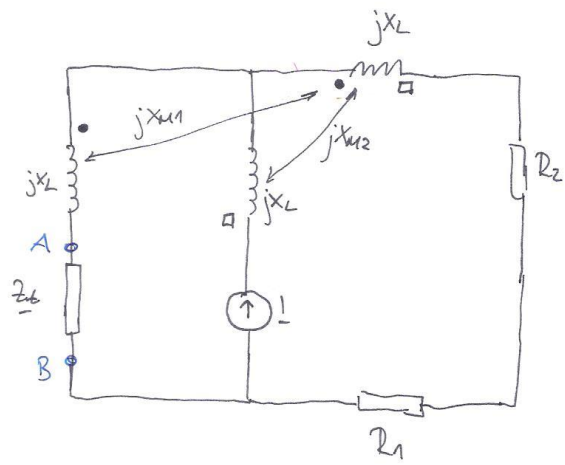- Z_t za $P_{max} = ?$
- $P_{max} = ?$
- $I = 2 e^{j\phi} A$



Theveninov neodmjesni spoj:

Određivanje Z_{TH} :

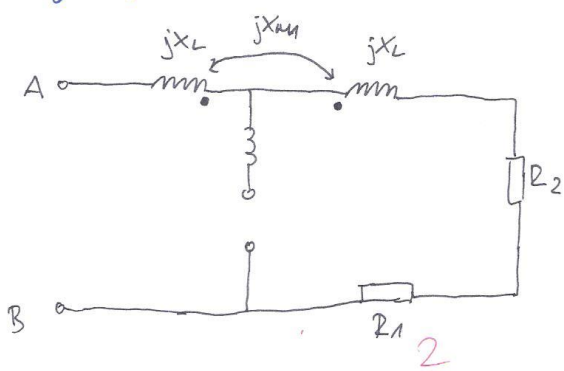


$$Z_{TH} = R_1 + R_2 + j(2X_L - 2X_{M1})$$

$$Z_{TH} = 20 + j10 \Omega$$

$$Z_{TH} = 20 + j10 = 10\sqrt{5} e^{j0,47\pi} \Omega$$

Određivanje E_{TH} :

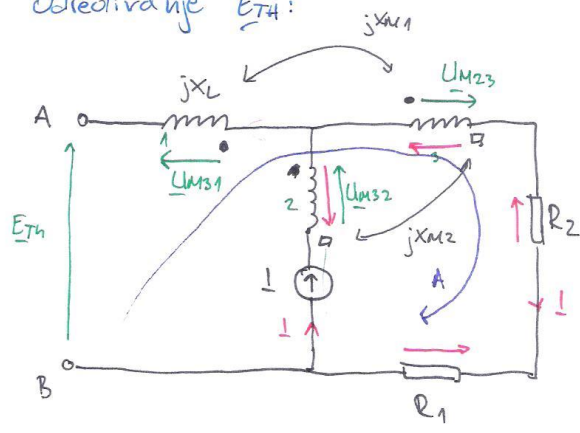

$$A: E_{TH} - U_{M31} - U_{M32} + U_{M23} - I \cdot (R_1 + R_2) = 0$$

$$E_{TH} = +I \cdot jX_{M1} + I \cdot jX_L - I \cdot jX_{M2} + I \cdot (R_1 + R_2)$$


$$E_{TH} = 2 \cdot (10 + 10) + j2(5 + 10 - 3)$$

$$E_{TH} = 40 + j24V$$

$$E_{TH} = 40 + j24V$$

$$E_{TH} = 46,65 e^{j0,47\pi} V$$

Obdectiviranje P_{max} :

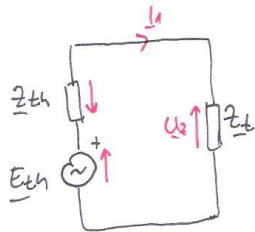

Uvjet za P_{max} :

$$z_t = z_{th}^*$$

2

$$z_t = 20 - j10 \Omega = 10\sqrt{5} e^{-j0,14\pi} \Omega$$

$$i_1 = \frac{E_{th}}{z_{th} + z_t} = \frac{46,85 e^{j0,17\pi}}{40} = 1,17 A e^{j0,17\pi}$$

$$i_1 = 1,17 e^{j0,17\pi} A$$

2

$$S_2 = U_2 \cdot i_1^* = U_2 \cdot i_1^* = i_1 \cdot z_t \cdot i_1^* = i_1^2 \cdot z_t$$

$$S_2 = 1,17^2 \cdot 10\sqrt{5} e^{-j0,14\pi}$$

$$S_2 = 20,41 e^{-j0,14\pi} VA = 27,52 - j12,95 VA$$

$$P_{max} = 27,52 W$$

3

(220)

zadatak 5.

Trofazni sustav + neutralni vodič

$$z_1 = 20 e^{j0} \Omega$$

$$z_2 = 10 e^{-j60} \Omega$$


$$z_3 = 10 e^{j60} \Omega$$

$$U_e = 400 V$$

$$z_0 = 1 e^{j0} \Omega$$

$$z_1 = 1 + j2 \Omega$$

$$S_t = ?$$

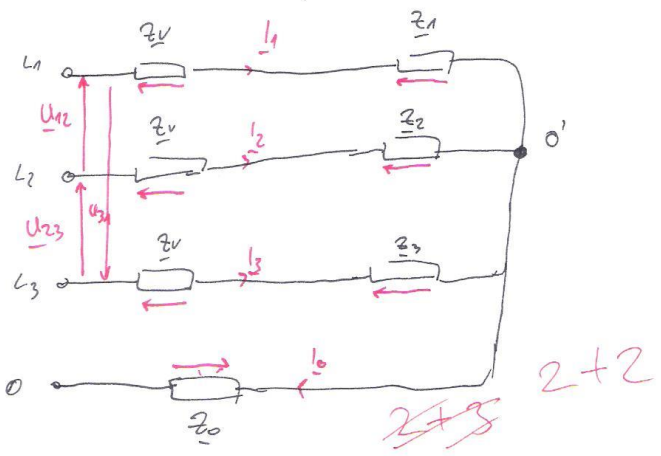

1) Fazne impedancije:

$$z_1^1 = z_v + z_1 = 1 + j2 + 20 = 21 + j2 = 21,085 e^{j0,03\pi} \Omega$$

$$z_2^1 = z_v + z_2 = 1 + j2 + 10 e^{-j60} = 1 + j2 + 5 - j5\sqrt{3} = 6 - j6,66 = 8,96 e^{-j0,27\pi} \Omega$$

$$z_3^1 = z_v + z_3 = 1 + j2 + 10 e^{j60} = 1 + j2 + 5 + j5\sqrt{3} = 6 + j10,66 = 12,23 e^{j0,33\pi} \Omega$$

$$z_1^1 = 21 + j2 = 21,085 e^{j0,03\pi} \Omega$$

$$z_2^1 = 6 - j6,66 = 8,96 e^{-j0,27\pi} \Omega$$

$$z_3^1 = 6 + j10,66 = 12,23 e^{j0,33\pi} \Omega$$

izvor:

$$u_1 = 230 e^{j0} V$$

$$u_2 = 230 e^{-j\frac{2\pi}{3}} V$$

$$u_3 = 230 e^{j\frac{2\pi}{3}} V$$

4

225

Millmanov teorem:

$$\underline{U}_{o0} = \frac{\frac{U_1}{z_1} + \frac{U_2}{z_2} + \frac{U_3}{z_3}}{\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_0}} \quad 3$$

$$\underline{U}_{o0} = \frac{\frac{230}{21,055 e^{j0,033\pi}} + \frac{230 e^{-j\frac{2\pi}{3}}}{8,96 e^{-j0,27\pi}} + \frac{230 e^{+j\frac{2\pi}{3}}}{12,23 e^{j0,33\pi}}}{\frac{1}{21,055 e^{j0,033\pi}} + \frac{1}{8,96 e^{-j0,27\pi}} + \frac{1}{12,23 e^{j0,33\pi}} + \frac{1}{1}}$$

$$\underline{U}_{o0} = \frac{10,95 e^{-j0,033\pi} + 25,67 e^{-j0,4\pi} + 18,81 e^{j0,34\pi}}{0,047 e^{-j0,033\pi} + 0,11 e^{j0,27\pi} + 0,082 e^{-j0,33\pi} + 1}$$

$$\underline{U}_{o0} = \frac{10,90 + 7,93 + 9,061 + j(-1,03 - 24,41 + 16,48)}{1 + 0,0468 + 0,073 + 0,042 + j(-0,0044 + 0,025 - j0,071)}$$

$$\underline{U}_{o0} = \frac{27,891 + j8,96}{1,162 + j0,0184} = \frac{29,29 e^{-j0,1\pi}}{0,163 e^{j0,032\pi}} = \frac{29,29 e^{-j0,1\pi}}{1,162 e^{j0,005\pi}}$$

~~$$\underline{U}_{o0} = 179,69 e^{-j0,13\pi} \quad \checkmark$$~~

$$\underline{U}_{o0} = 25,21 e^{-j0,11\pi} \quad \checkmark$$

$$\underline{U}_{o0} = 25,21 e^{-j0,11\pi} \quad \checkmark$$

$$= 25,07 - j8,54$$

2

struje trošila:

$$I_1 = \frac{U_1 - U_{00}}{Z_1} = \frac{230 - 25,07 + j8,54}{21,085 e^{j0,03\pi}} = \frac{205,11 e^{-j0,013\pi}}{21,085 e^{j0,03\pi}} = 9,72 e^{-j0,043\pi} \text{ A}$$

2

$$I_2 = \frac{U_2 - U_{00}}{Z_2} = \frac{230 e^{-j\frac{2\pi}{3}} - 25,07 + j8,54}{8,96 e^{-j0,27\pi}} = \frac{-115 - j200 + 25,07 + j8,54}{8,96 e^{-j0,27\pi}} =$$

$$= \frac{-140,97 - j191,46}{8,96 e^{-j0,27\pi}} = \frac{237,23 e^{+j1,18\pi}}{8,96 e^{-j0,27\pi}} = 26,48 e^{j1,57\pi}$$

2

$$I_3 = \frac{U_3 - U_{00}}{Z_3} = \frac{230 e^{+j\frac{2\pi}{3}} - 25,07 + j8,54}{12,23 e^{j0,33\pi}} = \frac{-115 + j200 - 25,07 + j8,54}{12,23 e^{j0,33\pi}}$$

$$I_3 = \frac{-140,97 + j208,54}{12,23 e^{j0,33\pi}} = \frac{251,21 e^{j0,65\pi}}{12,23 e^{j0,33\pi}} = 20,54 e^{j0,32\pi} \text{ A}$$

2

Kompleksna snaga trošila:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 2$$

$$= I_1^2 \cdot Z_1 + I_2^2 \cdot Z_2 + I_3^2 \cdot Z_3 =$$

$$= 9,72^2 \cdot 20 + 26,48^2 \cdot 10 e^{-j\frac{\pi}{3}} + 20,54^2 \cdot 10 e^{+j\frac{\pi}{3}} =$$

$$= 1889,57 + 7011,3 e^{-j\frac{\pi}{3}} + 4218,92 e^{+j\frac{\pi}{3}} =$$

$$= 1889,57 + 3505,95 + 2109,46 + j(-6072,48 + 3653,69)$$

$$= 7504,98 - j2418,78 = 7885,13 e^{-j0,17\pi} \text{ VA } 1$$

Osnove elektrotehnike 2, PISMENI ISPIT

8. srpanj 2016.

Izme:
Prezime:
Broj Indesa:

Broj bodova: ____/100

Zadatak 1 Jednofazni transformator nominalne snage od 100 kVA ima stupanj korisnog djelovanja $\eta = 95\%$ uz nominalni snagu i faktor snage (u osila, jednak 1. Oujer gubitaka u bakru i gubitaka u željezu je 1.5 a omjer napona gorionaponske i donjonaponske strane u praznom badi je $\frac{u_{10}}{u_{20}}$. Odbudite otpore gorionaponskog i donjonaponskog namota ako su gubici u bakru u oba namota jednaki.

Zadatak 2 Zadan je krug na slici 1a gdje je $u = \sqrt{2} \sin(314t)$. Otpor je 100 Ω , a kapacitivna reaktancija je 20 Ω . Odbudite iznos induktivneta L ako je efektivna vrijednost struje izvora $i = 3.5 \sin(314t - 0.27\pi)$ A.



Zadatak 3 Zadana je trofazna mreža (slika 1b) s linjskim naponom efektivne vrijednosti 220V. Odbudite snagu koju uzima trošila te nacrtajte vektorski dijagram napona i struja ako su $R_1 = X_1 = X_2 = 100 \Omega$.

Zadatak 4 Spoj sa slike 2a je u rezonanciji. Odbudite L i C ako je rezonantna frekvencija $5 \cdot 10^4$ Hz i djelatna snaga izvora 100 W. Pri tome struje iznose: $I_1 = 3A$, $I_2 = 2A$, $I = 7.21A$. $R_1 = R_2$.

Zadatak 5 Odbudite kvantitativno navedenikeje za krug prema slici 2b pri kojemu će nastati strujna rezonancija. Induktiviteti svitlaka su: $L_1 = 40$ mH, $L_2 = 20$ mH. Krujna frekvencija izvora je $\omega = 10^3$ s⁻¹. Kapacitet kondenzatora je $C = 0.125 \mu F$.

Bodovnje zadatoka

21 22 23 24 25 / 2
20 20 20 20 20 / 100

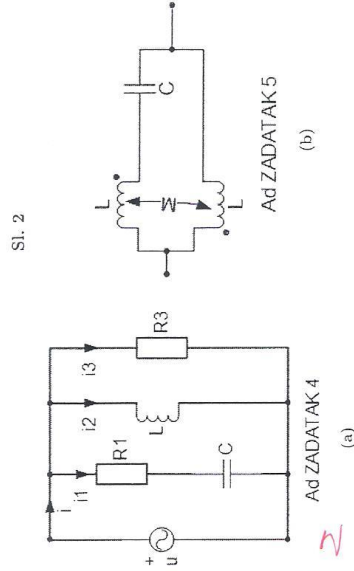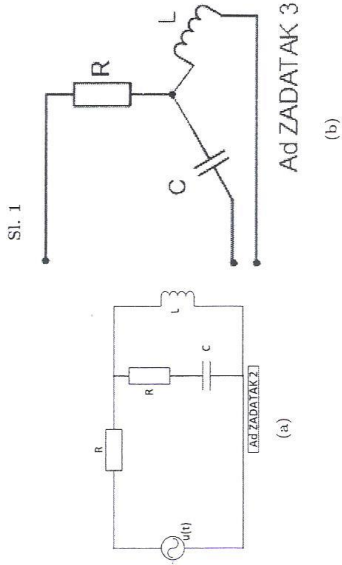

Ogledni primjerak.

Osnove elektrotehnike 2
Pismeni ispit - 8.7.2016.

- R E Š E N J A -

Zadatak 1.


1-fazni transformator

100 kVA $\eta = 95\%$ uz $\cos\varphi_2 = 1$; $S = S_n$

$P_{cu}/P_{Fe} = 1,5$

$N_1/N_2 = U_{10}/U_{20} = 10000/500 \Rightarrow n = 20$

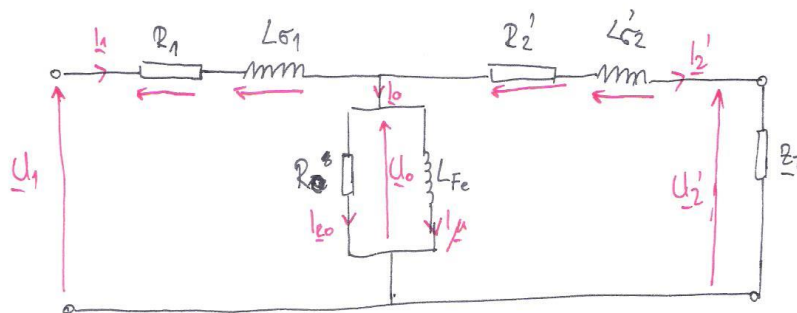$R_1 = ?$; $R_2 = ?$; $P_{cu1} = P_{cu2}$



Iz zadanih podataka:

$$\frac{P_1}{P_2} = 0,95$$

$$P_2 = 100 \text{ kW} \quad (\cos\varphi_2 = 1) \Rightarrow P_1 = \frac{100 \cdot 10^3}{0,95} = 105,26 \text{ kW}$$

$$U_2 = U_{2n} = 500 \text{ V} \Rightarrow U_2' = n \cdot U_2 = 20 \cdot 500 = 10 \text{ kV}$$

$$P_{cu1} = P_{cu2} = 1,5 P_{Fe}$$

$$P_1 = P_2 + 2 \cdot P_{cu} + P_{Fe}$$

$$P_1 = P_2 + 2 P_{cu} + \frac{P_{cu}}{1,5}$$

$$P_{cu} = \frac{P_1 - P_2}{1,333} = \frac{(105,26 - 100) \cdot 10^3}{1,333} = 3,95 \text{ kW}$$

$$P_{cu1} = P_{cu2} = 3,95 \text{ kW}$$

Teorijska napomena:

Gubici u bakru realnog transformatora određuju se iz pokusa kratkog spoja.

Tada se poprečna grana zanemaruje i struje I_1 i I_2' postaju jednake!

$$I_2' = \frac{U_2'}{Z_2'} = \frac{S_2}{U_2'} = \frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = 10 \text{ A}$$

Pretpostavka vezana za P_{cu} :

$$I_1 = I_2'$$

$$P_{cu1} = I_1^2 \cdot R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{P_{cu1}}{I_1^2} = \frac{3,95 \cdot 10^3}{10^2} = 39,5 \Omega$$

$$P_{cu2} = I_2'^2 \cdot R_2' \Rightarrow R_2' = \frac{P_{cu2}}{I_2'^2} = 39,5 \Omega$$

$$R_2' = n^2 \cdot R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{R_2'}{n^2} = \frac{39,5}{20^2} = 0,1 \Omega$$

Zadatok 2:


$$u = \frac{90}{\sqrt{2}} \sin(314t) \text{ [V]}$$

$$i = 3,5 \sin(314t - 0,27\pi) \text{ [A]}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$X_c = 20 \Omega$$

$$L = ?$$

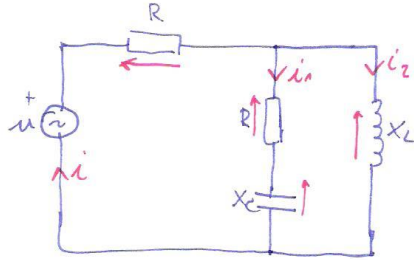

$$\underline{U} = \frac{90/\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j0} \text{ [V]} = 45 e^{j0} \text{ V}$$

$$\underline{I} = \frac{3,5}{\sqrt{2}} e^{-j0,27\pi} = 2,47 e^{-j0,27\pi} \text{ A}$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} = \frac{45 e^{j0}}{2,47 e^{-j0,27\pi}} = 18,18 e^{j0,27\pi} = 12,02 + j13,64 \text{ [\Omega]} \quad 5$$

$$\underline{Z} = R + \underline{Z}_{\text{par}} = R + \frac{jX_L \cdot (R - jX_c)}{R + j(X_L - X_c)} = \frac{R - j(X_L - X_c)}{R - j(X_L - X_c)}$$

$$= R + \frac{jX_L R (R - jX_c) - j^2 X_L (R - jX_c)(X_L - X_c)}{R^2 + (X_L - X_c)^2} =$$

$$= R + \frac{jX_L R^2 - j^2 X_L R X_c - j^2 X_L R (X_L - X_c) + j^3 X_L X_c (X_L - X_c)}{R^2 + (X_L - X_c)^2} =$$

$$= \underbrace{R}_{\text{Re}\{\underline{Z}\}} + \frac{\underbrace{jX_L R^2}_{\text{Im}\{\underline{Z}\}} + \underbrace{X_L R X_c}_{\text{Re}\{\underline{Z}\}} + \underbrace{X_L R (X_L - X_c)}_{\text{Re}\{\underline{Z}\}} - \underbrace{jX_L X_c (X_L - X_c)}_{\text{Im}\{\underline{Z}\}}}{R^2 + (X_L - X_c)^2} \quad 5$$

$$\text{Re}\{\underline{Z}\} + j \text{Im}\{\underline{Z}\}$$

$$\operatorname{Re}\left\{\frac{Z}{Z}\right\} = 12,02 = R + \frac{R X_L X_C + R(X_L^2 - X_L X_C)}{R^2 + (X_L - X_C)^2} / \cdot R^2 + (X_L - X_C)^2 \quad 5$$

$$12,02 R^2 + 12,02 (X_L - X_C)^2 = R^3 + R(X_L - X_C)^2 + R X_L X_C + R(X_L^2 - X_L X_C) / : R$$

$$12,02 R + \frac{12,02}{R} [X_L^2 - 2X_L X_C + X_C^2] = R^2 + [X_L^2 - 2X_L X_C + X_C^2] + X_L X_C + X_C^2 - X_L X_C$$

$$12,02 R + \frac{12,02}{R} X_L^2 - 2 \cdot \frac{12,02}{R} X_C X_L + \frac{12,02}{R} X_C^2 = \dots$$

$$\dots = R^2 + X_L^2 - 2X_C X_L + X_C^2 + X_L X_C + X_C^2 - X_L X_C$$

$$\left(\frac{12,02}{R} - 1 - 1\right) X_L^2 + \left(-2 \frac{12,02}{R} X_C + 2X_C\right) X_L + \left(12,02 R + \frac{12,02}{R} X_C^2 - R^2 - X_C^2\right) = 0$$

$$-0,798 X_L^2 - 8,08 X_L + 101 = 0$$

$$X_{L1} = 7,27 \Omega \quad X_{L1} = 7,27 \Omega$$

$$X_{L2} = \cancel{17,4 \Omega}$$

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{7,27}{314} = 23,2 \text{ mH} \quad 5$$

$$L = 23,2 \text{ mH}$$


Zadatak 3:

$$U_e = 220 \text{ V}$$

$$R = X_C = X_L = 100 \Omega$$

$$S_T = ?$$

Fasorski dijagram

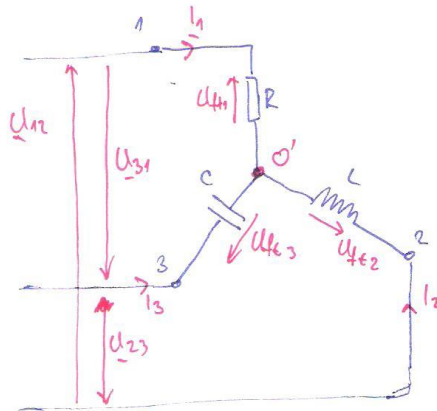

$$U_e = 220 \text{ V} \Rightarrow U_f = \frac{U_e}{\sqrt{3}} = 127,02 \text{ V} \quad U_f = 127,02 \text{ V}$$

$$\underline{U}_{f1} = 127,02 e^{j0} \text{ V}$$

$$\underline{U}_{f2} = 127,02 e^{-j\frac{2\pi}{3}} \text{ V}$$

$$\underline{U}_{f3} = 127,02 e^{+j\frac{2\pi}{3}} \text{ V}$$

$$G = B_L = B_C = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ S}$$

Milman:

$$\underline{U}_{o'o} = \frac{\underline{U}_1 Y_1 + \underline{U}_2 Y_2 + \underline{U}_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

$$\underline{U}_{o'o} = \frac{127,02 e^{j0} \cdot 0,01 + 127,02 e^{-j\frac{2\pi}{3}} \cdot (-j0,01) + 127,02 e^{+j\frac{2\pi}{3}} \cdot (+j0,01)}{0,01 - j0,01 + j0,01}$$

$$\underline{U}_{o'o} = \frac{1,27 + 1,27 e^{-j\frac{7\pi}{6}} + 1,27 e^{+j\frac{7\pi}{6}}}{0,01}$$

$$\underline{U}_{o'o} = \frac{1,27 + (-1,033 + j0,35) + (-1,033 - j0,35)}{0,01}$$

$$\underline{U}_{o'o} = -92,8 \text{ V} \quad U_{o'o} = -92,8 \text{ V} \quad 2$$

Fazni naponi trošila:

$$\underline{U}_{t1} = \underline{U}_{t1} - \underline{U}_{d0} = 127,02 e^{j0} + 92,8 = 220V \quad U_{t1} = 220V$$

$$\underline{U}_{t2} = \underline{U}_{t2} - \underline{U}_{d0} = 127,02 e^{-j\frac{2\pi}{3}} + 92,8 = -63,51 - j110 + 92,8$$

$$\underline{U}_{t2} = 29,29 - j110 V = 113,84 e^{-j0,42\pi} [V]$$

$$\underline{U}_{t3} = \underline{U}_{t3} - \underline{U}_{d0} = 127,02 e^{+j\frac{2\pi}{3}} + 92,8 = -63,51 + j110 + 92,8 =$$

$$\underline{U}_{t3} = 29,29 + j110 V = 113,84 e^{+j0,42\pi} [V]$$

Fazne (linijske) struje:

$$I_1 = \frac{U_{t1}}{R} = \frac{220}{100} = 2,2 e^{j0} A$$

$$I_2 = \frac{U_{t2}}{jX_L} = \frac{113,84 e^{-j0,42\pi}}{100 e^{+j\pi/2}} = 1,13 e^{-j0,92\pi} \text{ w doba bilo ... } 1,13 e^{-j0,92\pi} A$$

$$I_3 = \frac{U_{t3}}{-jX_C} = \frac{113,84 e^{+j0,42\pi}}{100 e^{-j\pi/2}} = 1,13 e^{+j0,92\pi} A$$

Svega trošila:

~~$$S = S_1 + S_2 + S_3 = I_1^2 \cdot R + I_2^2 \cdot jX_L - I_3^2 \cdot jX_C =$$

$$= 2,2^2 \cdot 100 + (1,13 e^{-j0,92\pi})^2 \cdot j100 + (1,13 e^{+j0,92\pi})^2 \cdot (-j100) =$$

$$= 2,2^2 \cdot 100 + 127,69 e^{j0}$$~~

Snaga trošila:

$$S = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{I} \cdot \underline{Z} \cdot \underline{I}^* = \underline{I} \cdot \underline{I}^* \cdot \underline{Z} = I^2 \cdot \underline{Z}$$


$$\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 =$$

$$= I_1^2 \cdot \underline{Z}_1 + I_2^2 \cdot \underline{Z}_2 + I_3^2 \cdot \underline{Z}_3 =$$

$$= 2,2^2 \cdot 100 + 1,15^2 \cdot j100 - 1,15^2 \cdot j100 =$$

$$\underline{S} = 484 e^{j0} \text{ VA} = P$$

Fazorski dijagram:

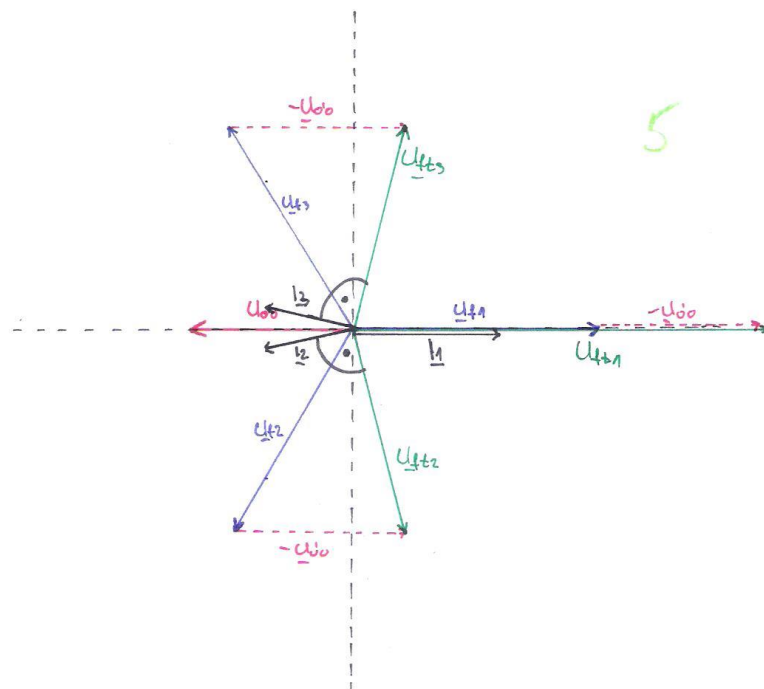

Zadatak 4:


$f = 5 \text{ kHz}$ Rezonancija

$I_1 = 3 \text{ A}$; $I_2 = 2 \text{ A}$; $I = 7,24 \text{ A}$

$R_1 = R_3$

L ; $C = ?$

$P = 100 \text{ W}$

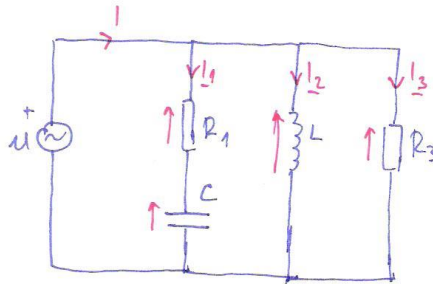

Nešto je:

$$\underline{U} = U e^{j\omega t} [\text{V}]$$

Tada je zbog rezonancije i:

$$\underline{I} = I e^{j\omega t} [\text{A}] = 7,24 + j0 \text{ A}$$

KZS:

$$\underline{I} = I_1 + I_2 + I_3 \quad \begin{matrix} \text{čisti } L \\ \uparrow \\ \text{čisti } R \end{matrix}$$

$$\underline{I} = I_{Re} + j I_{Im} - j I_2 + I_3 \quad \begin{matrix} \text{čisti } R \\ \rightarrow \\ \text{čisti } R \end{matrix}$$

$$I_{Re} + I_3 = 7,24$$

$$I_{Im} - I_2 = 0$$

$$I_{Im} = I_2 = 2 \text{ A}$$

$$I_1 = \sqrt{I_{Re}^2 + I_{Im}^2} \Rightarrow$$

$$I_{Re} = \sqrt{I_1^2 - I_{Im}^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$$

$$I_3 = 7,24 - I_{Re} = 7,24 - \sqrt{5}$$

$$I_3 = 5 \text{ A}$$

I_2 snage se odreatuje R:

$$P = I_1^2 \cdot R + I_3^2 \cdot R$$

$$R = \frac{P}{I_1^2 + I_3^2} = \frac{100}{3^2 + 5^2}$$

$$R = 2,94 \Omega$$

Sada napon izvora:

$$U = I_3 \cdot R = 5 \cdot 2,94 = 14,71 \text{ V}$$

Sada X_L :

$$X_L = \frac{U}{I_2} = \frac{14,71}{2} = 7,35 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{7,35}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^3} = 0,23 \text{ mH}$$

X_c se mora faktorirati:

$$\underline{U} = \underline{I}_1 R - jX_c \cdot \underline{I}_1 \quad ; \quad \underline{I}_1 = \sqrt{5} + j2 \text{ A}$$

$$\frac{\underline{U}}{\underline{I}_1} = R - jX_c$$

$$\operatorname{Im} \left\{ \frac{\underline{U}}{\underline{I}_1} \right\} = X_c$$

$$\frac{\underline{U}}{\underline{I}_1} = \frac{14,71}{3 e^{j0,23\pi}} = 4,9 e^{-j0,23\pi} = 3,68 - j3,24 \text{ } [\Omega]$$

$$X_c = 3,24 \Omega$$


$$X_c = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{2\pi f X_c} = \frac{1}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 3,24}$$

~~$$C = 9,82 \mu\text{F}$$~~
$$C = 9,82 \mu\text{F} \quad 5$$

Zadatok 5

$L_1 = 40 \text{ mH}$ $X_{L1} = \omega L_1 = 400 \Omega$
 $L_2 = 20 \text{ mH}$ $X_{L2} = \omega L_2 = 200 \Omega$
 $\omega = 10^4 \text{ s}^{-1}$
 $C = 0,125 \mu\text{F}$ $X_C = \frac{1}{\omega C} = 800 \Omega$

$M = ?$
 Rezonancija!

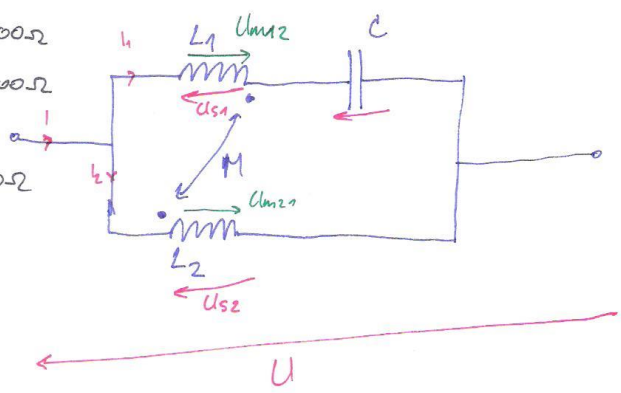

Pronaci impedanciju kao omjer U i I $\underline{Z} = \frac{U}{I}$

KZU:

$$U_{M12} - U_{S1} - U_C - U_{M21} + U_{S2} = 0$$

$$jX_{MM} \cdot \underline{I}_2 - jX_{L1} \cdot \underline{I}_1 + jX_C \cdot \underline{I}_1 - jX_{M2} \cdot \underline{I}_1 + jX_{L2} \cdot \underline{I}_2 = 0$$

$$\underline{I}_2 (jX_{MM} + jX_{L2}) + \underline{I}_1 (-jX_{L1} + jX_C - jX_{M2}) = 0$$

$$\underline{I}_2 (jX_{L2} + jX_{MM}) = \underline{I}_1 (jX_{L1} + jX_{MM} - jX_C)$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_1 \cdot \frac{jX_{L1} + jX_{MM} - jX_C}{jX_{L2} + jX_{MM}} \quad (1) \Rightarrow j \text{ se može izostaviti}$$

KZS:

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 \left(1 + \frac{jX_{L1} + jX_{MM} - jX_C}{jX_{L2} + jX_{MM}} \right) \Rightarrow j \text{ se može izostaviti}$$

KZV i OVM:

$$\underline{U} = \underline{I} \cdot \underline{Z} = I_1 \left(1 + \frac{X_{L1} + jX_M - X_C}{X_{L2} + X_M} \right) \cdot \underline{Z}$$

$$\underline{U} = \underline{I}_2 jX_{L2} - \underline{I}_1 jX_M = I_1 \left(\frac{X_{L1} + X_M - X_C}{X_{L2} + X_M} \cdot jX_{L2} - jX_M \right)$$

$$\left(1 + \frac{X_{L1} + X_M - X_C}{X_{L2} + X_M} \right) \underline{Z} = \frac{X_{L1} + X_M - X_C}{X_{L2} + X_M} jX_{L2} - jX_M$$

$$\underline{Z} = j \frac{\frac{(X_{L1} + X_M - X_C) X_{L2}}{X_{L2} + X_M} - X_M}{1 + \frac{X_{L1} + X_M - X_C}{X_{L2} + X_M}}$$

$$\underline{Z} = j \frac{(X_{L1} + X_M - X_C) X_{L2} - X_M X_{L2} + X_M^2}{X_{L2} + X_M + X_{L1} + X_M - X_C}$$

$\underline{Z} = 0$; Rezonancija: \Rightarrow Brojnik = 0

$$(X_{L1} + X_M - X_C) X_{L2} - X_M X_{L2} + X_M^2 = 0$$

$$-X_M^2 + X_M (\cancel{X_{L2}} - X_{L2}) + X_{L2} X_{L1} - X_{L2} X_C = 0$$

$$-X_M^2 = X_{L2} X_C - X_{L2} X_{L1}$$

$$X_M = \sqrt{-X_{L2} X_C + X_{L2} X_{L1}}$$

$$X_M = \sqrt{-200 \cdot 800 + 200 \cdot 400}$$

$X_M = \dots$ kompleksno rješenje! Nema koeficijenta međuvinducije \Rightarrow koji se postiže rezonancija!