

Pitanja za Laboratorijsku vježbu broj 4.

Simetrične trofazne mreže

- 1. Što predstavlja izvor simetričnog trofaznog sustava napajanja?**
- 2. Za koji fazni kut su međusobno pomaknute amplitude simetričnog trofaznog izvora?**
- 3. Koje se oznake koriste za fazne stezaljke trofaznog sustava napajanja?**
- 4. Koje se oznake koriste na trošilu koje je spojeno na trofazni sustav napajanja**
- 5. Koja je prednost trofaznog sustava nad tri jednofazna sustava?**
- 6. Koja su tri osnovna dijela trofaznog sustava?**
- 7. Kako se dijele naponi i struje trofaznog sustava**
- 8. Što je fazni napon?**
- 9. Što je linijski napon?**
- 10. Čemu je jednaka vrijednost trenutne snage trofaznog simetričnog trošila?**
- 11. Čime su određene struje i fazni pomaci trofaznog naponskog izvora?**
- 12. Koja je razlika između spojeva zvijezda i trokut?**
- 13. Za koji iznos je razlika faznog i linijskog napona i koji je veći?**
- 14. Na koji način u praksi određujemo redoslijed faza (pokusu B)?**
- 15. Kako priključujemo simetrično trofazno trošilo u pokusu C, a kako u pokusu D?**
- 16. Na koju vrijednost je potrebno podesiti iznos potenciometra u pokusima B i C?**