

POKUS A:

SERIJSKI RL STRUJNI KRUG IZMJENIČNE STRUJE

PITANJA ZA PRIPREMU POKUSA:

1. Na osnovi poznatih vrijednosti za granične struje, odnosno napone pojedinih elemenata kruga, odredite granični napon izvora za pokus A. Upišite izračunatu graničnu vrijednost napona u pokus A.

2. Izračunajte očekivane vrijednosti struja i napona, te snaga u pokusu A, koristeći zadane podatke elemenata kruga. Rezultate unesite u tablicu 2.1.

Literatura

- Pinter, V., *Osnove elektrotehnike II*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
- Felja, I., Koračin, D., *Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, 1. dio*, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
- Felja, I., Koračin, D., *Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, 2. dio*, Školska knjiga, Zagreb, 1992.