

SNAGA IZMJENIČNE STRUJE

Link je [Izmjenična struja \(e-skole.hr\)](http://e-skole.hr)

Zadaci i pitanja:

1. Koja je formula za snagu na omskom otporu?
2. Zašto struju kroz kondenzator nazivamo jalovom strujom?
3. Kekom formulom možemo izračunati jalovu (reaktivnu) snagu?
4. Kolika je radna snaga ?
5. Kako računamo jalovu snagu na zavojnici?
6. Kolika je radna snaga na zavojnici?
7. Riješite primjere samostalno i naknadno provjerite rješenja.